

Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação

Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Turma: 08



Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais

Tema: Experimento 04 – Projeto
Modular

Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar

Matrícula: 241037112

Professor: Eduardo Paiva

Lista de Referências

Figura 1:Representação gráfica do circuito que implementa as funções lógicas X e Y	4
Figura 2:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa as funções lógicas X e Y	6
Figura 3:Resultado da Simulação para o Experimento 01	6
Figura 4:Representação gráfica do circuito que implementa a função lógica Z.....	8
Figura 5:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa a função lógica Z.....	12
Figura 6:Resultado da simulação do experimento 02	12
Figura 7:Resultados para 0000000 a 000111	13
Figura 8:Resultados para 0001000 a 0001111	13
Figura 9:Resultados para 0010000 a 0010111	14
Figura 10:Resultados para 0011000 a 0011111	14
Figura 11:Resultados para 0100000 a 0100111	15
Figura 12:Resultados para 0101000 a 0101111	15
Figura 13:Resultados para 0110000 a 0110111	16
Figura 14:Resultados para 0111000 a 0111111	16
Figura 15:Resultados para 1000000 a 1000111	17
Figura 16:Resultados para 1001000 a 1001111	17
Figura 17:Resultados para 1010000 a 1010111	18
Figura 18:Resultados para 1011000 a 1011111	18
Figura 19:Resultados para 1100000 a 1100111	19
Figura 20:Resultados para 1101000 a 1101111	19
Figura 21:Resultados para 1110000 a 1110111	20
Figura 22:Resultados para 1111000 a 1111111	20
Tabela 1:Tabela Verdade para a função X.....	3
Tabela 2:Tabela Verdade para a função Y	3
Tabela 3: Resultado da simulação para o experimento 01	7
Tabela 4:Lista de mintermos produzidos pelo decodificador 4x16	7
Tabela 5: Relação entre as portas do Multiplexador e as saídas do Decodificador	8
Tabela 6:Relação de clocks utilizados na simulação do experimento 02	12
Tabela 7:Resultados para 0000000 a 000111	13
Tabela 8:Resultados para 0001000 a 0001111	13
Tabela 9:Resultados para 0010000 a 0010111	14
Tabela 10:Resultados para 0011000 a 0011111	14
Tabela 11:Resultados para 0100000 a 0100111	15
Tabela 12:Resultados para 0101000 a 0101111	15
Tabela 13:Resultados para 0110000 a 0110111	16
Tabela 14:Resultados para 0111000 a 0111111	16
Tabela 15:Resultados para 1000000 a 1000111	17
Tabela 16:Resultados para 1001000 a 1001111	17
Tabela 17:Resultados para 1010000 a 1010111	18
Tabela 18:Resultados para 1011000 a 1011111	18
Tabela 19:Resultados para 1100000 a 1100111	19
Tabela 20:Resultados para 1101000 a 1101111	19
Tabela 21:Resultados para 1110000 a 1110111	20
Tabela 22:Resultados para 1111000 a 1111111	20
Tabela 23:Tabela verdade para a função lógica Z	21
Código 1: Modelagem das funções lógicas X e Y	4
Código 2:Código do Multiplexador 4 para 1.....	5
Código 3:Código da porta NOT	5
Código 4: Modelagem da função lógica Z	9
Código 5:Código do Multiplexador 8 para 1.....	10
Código 6:Código do Decodificador 4 para 16	11
Código 7:Código da porta OR	11

Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Utilizar multiplexadores e decodificadores para implementar circuitos lógicos combinacionais.
- Estudar técnicas de projeto modular em VHDL, desenvolvendo sistemas grandes a partir de circuitos menores interligados entre si

Experimento 01

Escreva em VHDL e simule no ModelSim uma entidade com 3 bits de entrada (A,B,C) e 2 bits de saída (X,Y) que implemente as funções lógicas

$$X = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + ABC$$

Sua arquitetura poderá usar somente dois multiplexadores 4x1 e uma porta inversora. Os multiplexadores e a porta devem ser incluídos no código da entidade principal como “componente”. A arquitetura da entidade principal deve apenas fazer a conexão entre os componentes, sem usar operações lógicas adicionais.

Podemos modelar uma função lógica que envolva uma soma de produtos com 3 variáveis com o uso de um multiplexador 4x1 por meio da técnica de variável induzida. Das duas equações acima, podemos observar que os bits A e B estão presentes em todos os termos. Dessa forma, podemos então montar a tabela verdade para as funções X e Y induzindo o valor de C:

	A	B	C	$\bar{A}BC$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	AB	X	X_C induzido
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	
$\bar{A}B$	0	1	0	0	0	0	0	C
	0	1	1	1	0	0	1	
$A\bar{B}$	1	0	0	0	1	0	1	\bar{C}
	1	0	1	0	0	0	0	
AB	1	1	0	0	0	1	1	1
	1	1	1	0	0	1	1	

Tabela 1: Tabela Verdade para a função X

	A	B	C	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B\bar{C}$	ABC	Y	X_C induzido
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	1	0	0	1	1
	0	0	1	1	0	0	1	
$\bar{A}B$	0	1	0	0	1	0	1	\bar{C}
	0	1	1	0	0	0	0	
$A\bar{B}$	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	
AB	1	1	0	0	0	0	0	C
	1	1	1	0	0	1	1	

Tabela 2: Tabela Verdade para a função Y

Assim, podemos então utilizar um multiplexador para modelar as funções acima usando A e B como os seletores do multiplexador. Representando no Logisim, o circuito teria a seguinte estrutura:

 


Figura 1: Representação gráfica do circuito que implementa as funções lógicas X e Y

O circuito foi então modelado no ModelSim usando o seguinte código:

```
-- Experimento 04 - Questão 01
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 27/11/2024

-- Entrada - 3 bits (A,B,C)
-- Saída - 2 bits (X,Y)

-- X = !ABC + A!B!C + AB
-- Y = !A!B + !AB!C + ABC

-- usar APENAS 2 multiplexadores 4x1 e uma porta inversora

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E04Q01 IS
    PORT(A,B,C: IN STD_LOGIC;
         X,Y: OUT STD_LOGIC);
END CIRCUITO_E04Q01;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E04Q01 OF CIRCUITO_E04Q01 IS
    --Multiplexador 4x1 do Experimento 02 Questão 02
    COMPONENT MUX4X1 IS
        PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
              S: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
              Y_MUX: OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    COMPONENT PORTA_NOT IS
        PORT(ENTRADA: IN STD_LOGIC;
              SAIDA: OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    SIGNAL BARRAMENTOAB: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    SIGNAL BARRAMENTOC_X: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    SIGNAL BARRAMENTOC_Y: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    SIGNAL NOT_C: STD_LOGIC;
BEGIN
    UX: MUX4X1 PORT MAP(BARRAMENTOC_X,BARRAMENTOAB,X);
    UY: MUX4X1 PORT MAP(BARRAMENTOC_Y,BARRAMENTOAB,Y);
    NOT1: PORTA_NOT PORT MAP (C, NOT_C);
    BARRAMENTOAB(0) <= B;
    BARRAMENTOAB(1) <= A;
    BARRAMENTOC_X(0) <= '0';
    BARRAMENTOC_X(1) <= C;
    BARRAMENTOC_X(2) <= NOT_C;
    BARRAMENTOC_X(3) <= '1';
    BARRAMENTOC_Y(0) <= '1';
    BARRAMENTOC_Y(1) <= NOT_C;
    BARRAMENTOC_Y(2) <= '0';
    BARRAMENTOC_Y(3) <= C;
END ARC_CIRCUITO_E04Q01;
```

Código 1: Modelagem das funções lógicas X e Y

Os componentes MUX4X1 e PORTA_NOT foram modelados com os códigos abaixo:

```
-- Experimento 02 - Questão 02
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 02/11/2024

-- Função lógica do multiplexador 4 para 1:
--  $Y = D_0!S_1!S_0 + D_1!S_1S_0 + D_2S_1!S_0 + D_3S_1S_0$ 

-- ALTERADO O NOME DA ENTITY E DA SAIDA Y

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY MUX4X1 IS
    PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);      --ENTRADA
          S: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);      --SELEÇÃO
          Y_MUX: OUT STD_LOGIC);                    --SAÍDA
END MUX4X1;

ARCHITECTURE ARC_MUX4X1 OF MUX4X1 IS
BEGIN
    Y_MUX <= (D(0) AND NOT(S(1)) AND NOT(S(0))) OR    --D0!S1!S0
              (D(1) AND NOT(S(1)) AND S(0)) OR       --D1!S1S0
              (D(2) AND S(1) AND NOT(S(0))) OR       --D2S1!S0
              (D(3) AND S(1) AND S(0));              --D3S1S0
END ARC_MUX4X1;
```

Código 2:Código do Multiplexador 4 para 1

```
-- Experimento 04 - Porta NOT
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 04/12/2024

-- PORTA NOT
-- ENTRADA X
-- SAIDA !X

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY PORTA_NOT IS
    PORT (ENTRADA: IN STD_LOGIC;
          SAIDA: OUT STD_LOGIC);
END PORTA_NOT;

ARCHITECTURE ARC_PORTA_NOT OF PORTA_NOT IS
BEGIN
    SAIDA <= NOT ENTRADA;
END ARC_PORTA_NOT;
```

Código 3:Código da porta NOT

A componentização envolve a ideia da “caixa preta”; isto é, não nos interessa o funcionamento interno de um determinado componente, e sim que suas entradas e saídas realizem um determinado comportamento esperado. Sua principal vantagem consiste na reutilização de código. No caso do multiplexador por exemplo, a partir do código 3, foi possível criar dois componentes MUX4X1 no código 1.

Observando o código 1, temos os sinais BARRAMENTOAB, BARRAMENTOC_X, BARRAMENTOC_Y e NOT_C. O BARRAMENTOAB consiste na ligação das entradas A e B aos seletores dos dois multiplexadores. Os barramentos BARRAMENTOC_X e BARRAMENTOC_Y consistem nas

entradas dos multiplexadores que irão representar, respectivamente, as funções lógicas X e Y. O sinal NOT_C consiste na ligação entre a entrada C e uma porta NOT.

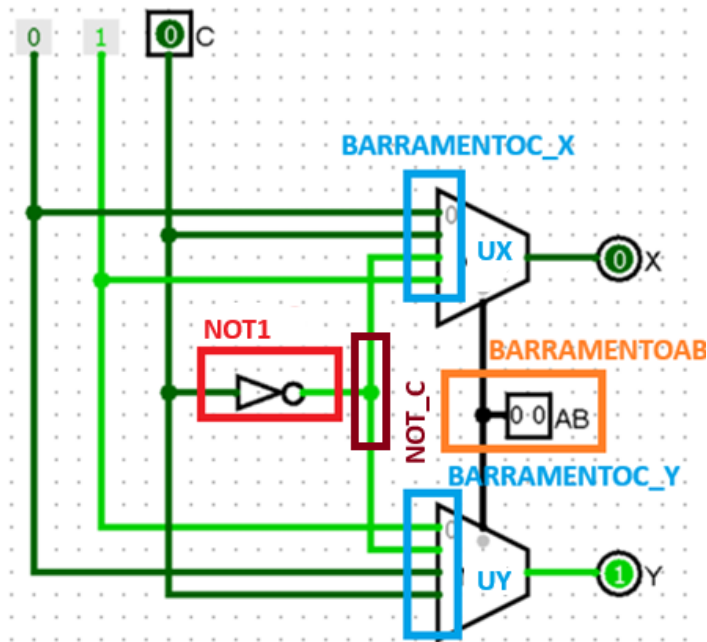


Figura 2: Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa as funções lógicas X e Y

Para fazer a simulação no ModelSim, foi utilizado um clock de 100ps para a entrada A, 50ps para a entrada B e 25 os para a entrada C, em um período de 100ps. A simulação teve o seguinte resultado:



Figura 3: Resultado da Simulação para o Experimento 01

A partir do resultado da simulação podemos então montar a tabela verdade:

A	B	C	X	X _C induzido	Y	Y _C induzido
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0		1	
0	1	0	0	C	1	C̄
0	1	1	1		0	
1	0	0	1	C̄	0	0
1	0	1	0		0	
1	1	0	1	1	0	C
1	1	1	1		1	

Tabela 3: Resultado da simulação para o experimento 01

Podemos ver que os resultados para X e Y da tabela 3 são, por indução perfeita, iguais aos respectivos resultados de X na tabela 1 e Y na tabela 2 e, com isso, podemos concluir que o circuito representado pelo código 1 representa com sucesso as funções lógicas X e Y.

Experimento 02

Escreva em VHDL e simule no ModelSim uma entidade com 7 bits de entrada (A,B,C,D,E,F,G) e um bit de saída (Z) que implemente a função lógica

$$Z = FG + ABCDE\bar{F}\bar{G} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}\bar{B}CE\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BCD\bar{E}\bar{F}\bar{G} + ABCDE\bar{F}\bar{G} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE\bar{F}\bar{G}$$

Sua arquitetura deve usar somente um decodificador de 4 para 16, um multiplexador de 8 para 1 e quantas portas OU forem necessárias. Mais uma vez, os elementos permitidos devem ser incluídos no código da entidade principal como componentes e a arquitetura da entidade principal deve fazer apenas a conexão entre elas. Dica: use as variáveis E,F,G como entradas de seleção do multiplexador.

Inicialmente precisamos associar as entradas do multiplexador aos respectivos mintermos obtidos pelo decodificador. Seguindo a sugestão do enunciado, as variáveis E,F e G foram utilizadas no seletor do multiplexador; então usaremos as variáveis A,B,C e D no decodificador.

A	B	C	D	# saída do decodificador	Mintermo
0	0	0	0	d_0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
0	0	0	1	d_1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
0	0	1	0	d_2	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
0	0	1	1	d_3	$\bar{A}\bar{B}CD$
0	1	0	0	d_4	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$
0	1	0	1	d_5	$\bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	d_6	$\bar{A}BC\bar{D}$
0	1	1	1	d_7	$\bar{A}BCD$
1	0	0	0	d_8	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
1	0	0	1	d_9	$A\bar{B}\bar{C}D$
1	0	1	0	d_{10}	$A\bar{B}C\bar{D}$
1	0	1	1	d_{11}	$A\bar{B}CD$
1	1	0	0	d_{12}	$AB\bar{C}\bar{D}$
1	1	0	1	d_{13}	$AB\bar{C}D$
1	1	1	0	d_{14}	$ABC\bar{D}$
1	1	1	1	d_{15}	$ABCD$

Tabela 4: Lista de mintermos produzidos pelo decodificador 4x16

Grifando a equação para visualizar melhor, temos que:

$$Z = FG + ABCDEFG + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}EFG + \bar{A}\bar{B}CEFG + \bar{A}BCDEFG + ABCDEFG + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DEFG$$

E usando a propriedade distributiva podemos simplificar a equação:

$$Z = FG + EFG(ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}) + \bar{A}\bar{B}CEFG + \bar{A}BCDEFG + EFG(ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D})$$

E com isso podemos então fazer as seguintes relações abaixo:

E	F	G	# entrada	Entrada	Mintermos do Decoder associados
0	0	0	m_0	0	-
0	0	1	m_1	$ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$d_{15} + d_0$
0	1	0	m_2	$\bar{A}BCD$	d_7
0	1	1	m_3	1	-
1	0	0	m_4	$ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$d_{15} + d_9$
1	0	1	m_5	0	-
1	1	0	m_6	$\bar{A}\bar{B}C$	$d_{10} + d_{11}$
1	1	1	m_7	1	-

Tabela 5: Relação entre as portas do Multiplexador e as saídas do Decodificador

Os termos m_0 e m_5 do multiplexador não estão associados a um termo da função lógica, por isso sempre terão valor zero.

Os termos m_3 e m_7 estão associados ao termo FG . Podemos representar o termo como

$$1 \cdot FG,$$

Logo os termos m_3 e m_7 sempre serão 1.

Assim, a partir das associações da tabela 5, podemos então modelar o circuito:

 


Figura 4: Representação gráfica do circuito que implementa a função lógica Z

O circuito foi então modelado no ModelSim com o seguinte código:


```

-- Experimento 04 - Questão 02
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 02/12/2024

-- Entrada - 7 bits (A,B,C,D,E,F,G)
-- Saída - 1 bit (Z)

-- Função -  $Z = FG + ABCD!E!FG + !A!B!C!D!E!FG + A!BCEF!G + ABCDE!F!G + A!B!CDE!F!G$ 

-- Usar apenas UM decoder 4x16, UM mux 8x1 e quantas OU forem necessárias

-- 1a etapa - montar o mux 8x1 usando as entradas E,F e G como signal do Mux

--  $S(2)=E; S(1)=F; S(0)=G;$ 

--  $D(7)=1 \ D(6)=A!BC \ D(5)=0 \ D(4)=ABCD+A!B!CD$ 
--  $D(3)=1 \ D(2)=!ABCD \ D(1)=ABCD+!A!B!C!D \ D(0)=0$ 
--
--
--
-- 2a etapa - associar saidas do decoder com o mux

--  $A(3)=A \ A(2)=B \ A(1)=C \ A(0)=D$ 

--  $Y\_DEC(0) = !A!B!C!D \ Y\_DEC(1) = !A!B!CD \ Y\_DEC(2) = !A!BC!D \ Y\_DEC(3) = !A!BCD$ 
--  $Y\_DEC(4) = !AB!C!D \ Y\_DEC(5) = !AB!CD \ Y\_DEC(6) = !ABC!D \ Y\_DEC(7) = !ABCD$ 
--  $Y\_DEC(8) = A!B!C!D \ Y\_DEC(9) = A!B!CD \ Y\_DEC(10) = A!BC!D \ Y\_DEC(11) = A!BCD$ 
--  $Y\_DEC(12) = AB!C!D \ Y\_DEC(13) = AB!CD \ Y\_DEC(14) = ABC!D \ Y\_DEC(15) = ABCD$ 

--  $D(7)=1 \ D(6)=A(10)+A(11) \ D(5)=0 \ D(4)=A(15)+A(9)$ 
--  $D(3)=1 \ D(2)=A(7) \ D(1)=A(15)+A(0) \ D(0)=0$ 

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E04Q02 IS
    PORT(A,B,C,D,E,F,G: IN STD_LOGIC;
          Z: OUT STD_LOGIC);
END CIRCUITO_E04Q02;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E04Q02 OF CIRCUITO_E04Q02 IS
    -- Multiplexador 8x1 do Experimento 03 Questão 01
    COMPONENT MUX8X1 IS
        PORT(S: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); -- SELETOR 3 BITS
              D: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- ENTRADA 8 BITS
              Y_MUX: OUT STD_LOGIC); -- SAÍDA
    END COMPONENT;

    --Decodificador 4x16 do Experimento 03 Questão 02
    COMPONENT DEC4X16 IS
        PORT(A: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- ENTRADA 4 BITS
              Y_DEC: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)); -- SAÍDA 16 BITS
    END COMPONENT;

    -- Porta OR
    COMPONENT PORTA_OR IS
        PORT(ENTRADA_1, ENTRADA_2: IN STD_LOGIC;
              SAIDA_OR: OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    SIGNAL SELETOR_MUX: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- Seletores do Multiplexador: E,F,G
    SIGNAL SELETOR_DEC: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- Seletores do Decoder: A,B,C,D
    SIGNAL BARRAMENTO_MUX: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL BARRAMENTO_DEC: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
    SIGNAL D10_OR_D11, D15_OR_D9, D15_OR_D0: STD_LOGIC;

BEGIN
    DECODIFICADOR: DEC4X16 PORT MAP (SELETOR_DEC,BARRAMENTO_DEC);
    MULTIPLEXADOR: MUX8X1 PORT MAP (SELETOR_MUX,BARRAMENTO_MUX,Z);

    OR01: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(10),BARRAMENTO_DEC(11),D10_OR_D11);
    OR02: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(15),BARRAMENTO_DEC(9),D15_OR_D9);
    OR03: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(15),BARRAMENTO_DEC(0),D15_OR_D0);

    -- SELETOR DO DECODER: A,B,C,D
    SELETOR_DEC(3) <= A;
    SELETOR_DEC(2) <= B;
    SELETOR_DEC(1) <= C;
    SELETOR_DEC(0) <= D;

    -- SELETOR DO MUX: E,F,G
    SELETOR_MUX(2) <= E;
    SELETOR_MUX(1) <= F;
    SELETOR_MUX(0) <= G;

    BARRAMENTO_MUX(7) <= '1';
    BARRAMENTO_MUX(6) <= D10_OR_D11;
    BARRAMENTO_MUX(5) <= '0';
    BARRAMENTO_MUX(4) <= D15_OR_D9;
    BARRAMENTO_MUX(3) <= '1';
    BARRAMENTO_MUX(2) <= BARRAMENTO_DEC(7);
    BARRAMENTO_MUX(1) <= D15_OR_D0;
    BARRAMENTO_MUX(0) <= '0';
END ARC_CIRCUITO_E04Q02;

```

Código 4: Modelagem da função lógica Z

Os componentes MUX8X1, DEC4X16 e PORTA_OR foram modelados com os seguintes códigos:

```
-- Experimento 03 - Questão 01
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 13/11/2024

-- Multiplexador 8x1
-- Entrada: Vetor S (3 bits) e Vetor D (8 bits)
-- Saída: Y (1 bit)

--Tabela Verdade:
-- S | Y
-- 000 D0
-- 001 D1
-- 010 D2
-- 011 D3
-- 100 D4
-- 101 D5
-- 110 D6
-- 111 D7

-- D7: 10000000
-- D6: 01000000
-- D5: 00100000
-- D4: 00010000
-- D3: 00001000
-- D2: 00000100
-- D1: 00000010
-- D0: 00000001

-- Usar atribuições condicionais WHEN-ELSE
-- Alterado o nome da entity e da saída Y

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY MUX8X1 IS
    PORT (S: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); -- SELETOR 3 BITS
          D: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); -- ENTRADA 8 BITS
          Y_MUX: OUT STD_LOGIC); -- SAÍDA
END MUX8X1;

ARCHITECTURE ARC_MUX8X1 OF MUX8X1 IS
BEGIN
    Y_MUX <= D(0) WHEN (S = "000") ELSE -- S=000 -> Y=D0
              D(1) WHEN (S = "001") ELSE -- S=001 -> Y=D1
              D(2) WHEN (S = "010") ELSE -- S=010 -> Y=D2
              D(3) WHEN (S = "011") ELSE -- S=011 -> Y=D3
              D(4) WHEN (S = "100") ELSE -- S=100 -> Y=D4
              D(5) WHEN (S = "101") ELSE -- S=101 -> Y=D5
              D(6) WHEN (S = "110") ELSE -- S=110 -> Y=D6
              D(7) WHEN (S = "111") ELSE -- S=111 -> Y=D7
              '0'; -- Demais casos - Y=0

END ARC_MUX8X1;
```

Código 5: Código do Multiplexador 8 para 1

```

-- Experimento 03 - Questão 02
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 13/11/2024

-- Decodificador 4x16
-- Entrada: Vetor A (4bits)
-- Saída: Vetor Y (16 bits)

--Tabela Verdade:
--  A | Y
-- 0000 0000 0000 0001 -- 1
-- 0001 0000 0000 0010 -- 2
-- 0010 0000 0000 0100 -- 3
-- 0011 0000 0000 1000 -- 4
-- 0100 0000 0000 0000 -- 5
-- 0101 0000 0000 0010 -- 6
-- 0110 0000 0000 0100 -- 7
-- 0111 0000 0000 1000 -- 8
-- 1000 0000 0001 0000 -- 9
-- 1001 0000 0010 0000 -- 10
-- 1010 0000 0100 0000 -- 11
-- 1011 0000 1000 0000 -- 12
-- 1100 0001 0000 0000 -- 13
-- 1101 0010 0000 0000 -- 14
-- 1110 0100 0000 0000 -- 15
-- 1111 1000 0000 0000 -- 16

-- Usar atribuições seletivas WITH-SELECT
-- Alterado o nome da entity e da saída Y

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY DEC4X16 IS
    PORT (A: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- ENTRADA 4 BITS
          Y_DEC: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)); -- SAÍDA 16 BITS
END DEC4X16;

ARCHITECTURE ARC_DEC4X16 OF DEC4X16 IS
BEGIN
    WITH A SELECT
        Y_DEC <= "0000000000000001" WHEN "0000", -- 1
                  "0000000000000010" WHEN "0001", -- 2
                  "0000000000000100" WHEN "0010", -- 3
                  "0000000000001000" WHEN "0011", -- 4
                  "0000000000010000" WHEN "0100", -- 5
                  "0000000000100000" WHEN "0101", -- 6
                  "0000000001000000" WHEN "0110", -- 7
                  "0000000010000000" WHEN "0111", -- 8
                  "0000000100000000" WHEN "1000", -- 9
                  "0000001000000000" WHEN "1001", -- 10
                  "0000010000000000" WHEN "1010", -- 11
                  "0000100000000000" WHEN "1011", -- 12
                  "0001000000000000" WHEN "1100", -- 13
                  "0010000000000000" WHEN "1101", -- 14
                  "0100000000000000" WHEN "1110", -- 15
                  "1000000000000000" WHEN "1111", -- 16
                  "0000000000000000" WHEN OTHERS;

END ARC_DEC4X16;

```

Código 6: Código do Decodificador 4 para 16

```

-- Experimento 04 - Porta OR
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 04/12/2024

-- PORTA OR

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY PORTA_OR IS
    PORT (ENTRADA_1, ENTRADA_2: IN STD_LOGIC;
          SAÍDA_OR: OUT STD_LOGIC);
END PORTA_OR;

ARCHITECTURE ARC_PORTA_OR OF PORTA_OR IS
BEGIN
    SAÍDA_OR <= ENTRADA_1 OR ENTRADA_2;
END ARC_PORTA_OR;

```

Código 7: Código da porta OR

Associamos os sinais SELETOR_DEC e SELETOR_MUX respectivamente as entradas A,B,C,D e E,F,G. Os sinais BARRAMENTO_MUX e BARRAMENTO_DEC foram associados respectivamente a entrada do multiplexador e a saída do decodificador. Os sinais D10_OR_D11, D15_OR_D9 e

D15_OR_D0 foram utilizados para representar a conexão das saídas do decodificador com as portas OR.

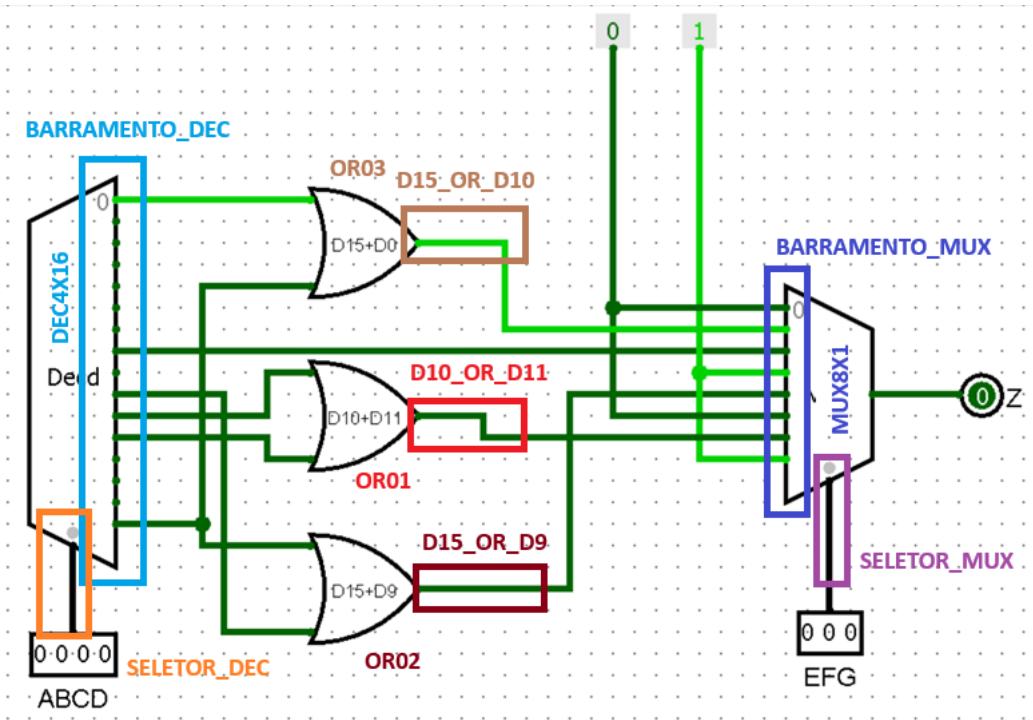


Figura 5: Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa a função lógica Z

Para realizar a simulação, foram utilizados os seguintes clocks:

Entrada	Clock
A	1600
B	800
C	400
D	200
E	100
F	50
G	25

Tabela 6: Relação de clocks utilizados na simulação do experimento 02

A configuração acima permite que a simulação itere por todas as combinações possíveis das entradas A,B,C,D,E,F,G iterando do bit menos significativo ao bit mais significativo. A simulação foi realizada com um período de 1600ps e teve o seguinte resultado:

 


Figura 6: Resultado da simulação do experimento 02

Para facilitar a visualização dos resultados a tabela verdade foi montada para cada período de 100 ps:

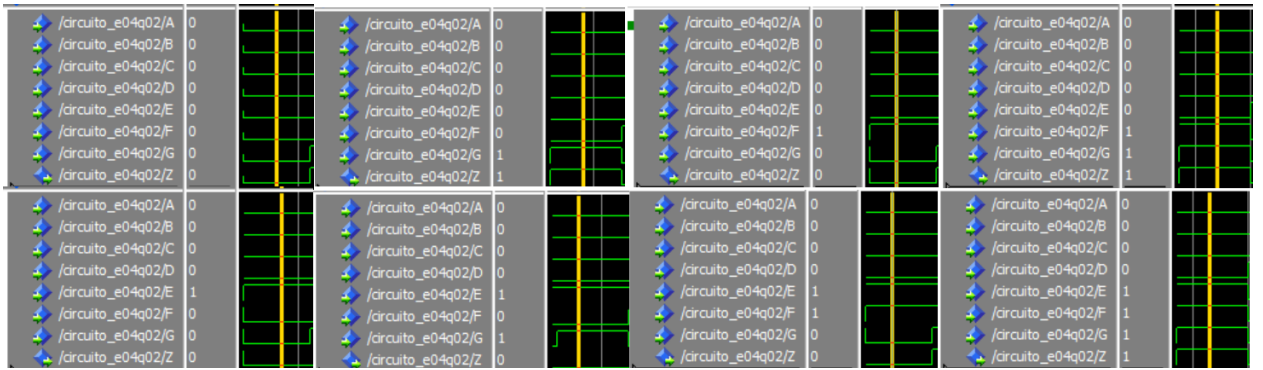


Figura 7: Resultados para 0000000 a 000111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	1

Tabela 7: Resultados para 0000000 a 000111



Figura 8: Resultados para 0001000 a 0001111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
8	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	0	1	1	0	0	0
13	0	0	0	1	1	0	1	0
14	0	0	0	1	1	1	0	0
15	0	0	0	1	1	1	1	1

Tabela 8: Resultados para 0001000 a 0001111

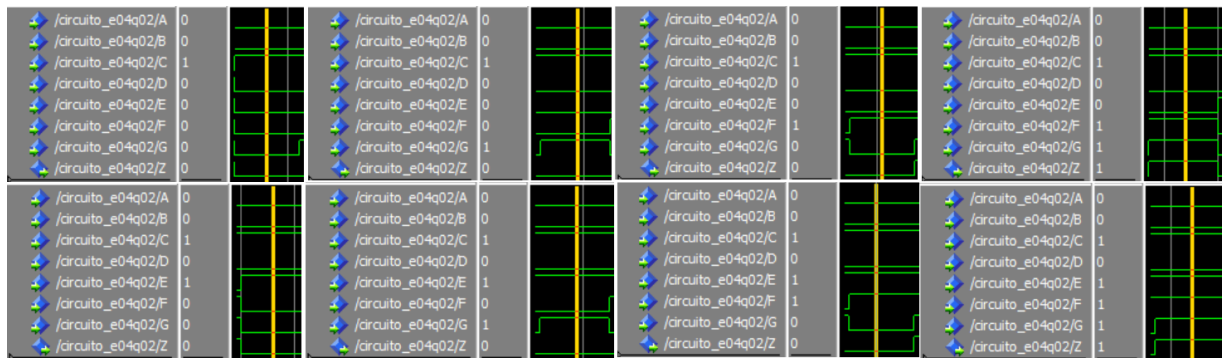


Figura 9: Resultados para 0010000 a 0010111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
16	0	0	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0
19	0	0	1	0	0	1	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1	0
22	0	0	1	0	1	1	0	0
23	0	0	1	0	1	1	1	1

Tabela 9: Resultados para 0010000 a 0010111

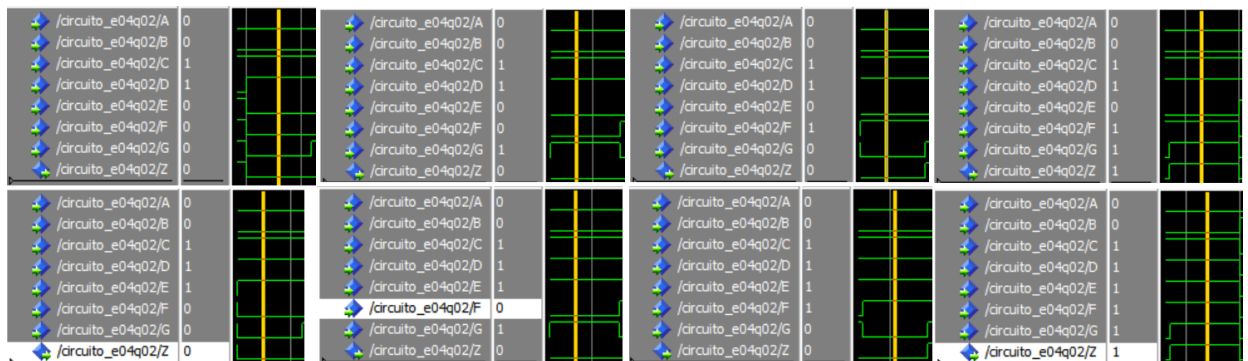


Figura 10: Resultados para 0011000 a 0011111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
24	0	0	1	1	0	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1	0
26	0	0	1	1	0	1	0	0
27	0	0	1	1	0	1	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0	0
29	0	0	1	1	1	0	1	0
30	0	0	1	1	1	1	0	0
31	0	0	1	1	1	1	1	1

Tabela 10: Resultados para 0011000 a 0011111



Figura 11: Resultados para 0100000 a 0100111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
32	0	1	0	0	0	0	0	0
33	0	1	0	0	0	0	1	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0
35	0	1	0	0	0	1	1	1
36	0	1	0	0	1	0	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1	0
38	0	1	0	0	1	1	0	0
39	0	1	0	0	1	1	1	1

Tabela 11: Resultados para 0100000 a 0100111

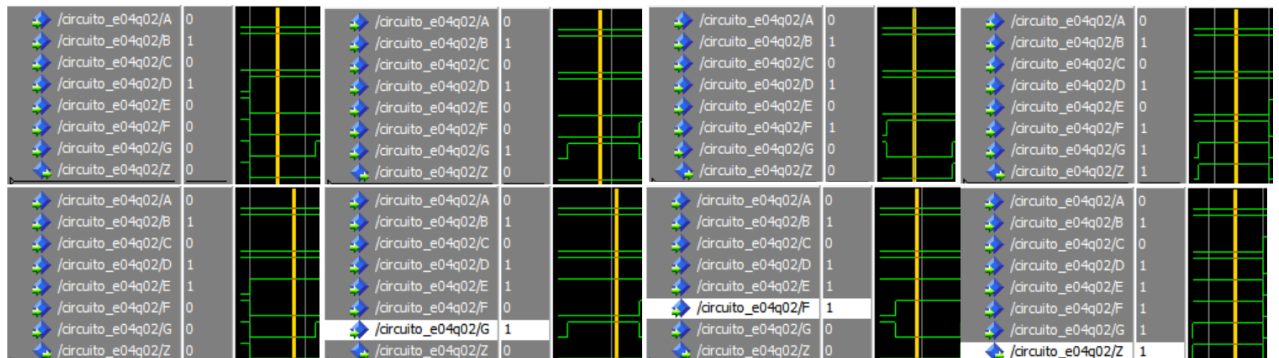


Figura 12: Resultados para 0101000 a 0101111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
40	0	1	0	1	0	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1	0
42	0	1	0	1	0	1	0	0
43	0	1	0	1	0	1	1	1
44	0	1	0	1	1	0	0	0
45	0	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	1	1	1	0	0
47	0	1	0	1	1	1	1	1

Tabela 12: Resultados para 0101000 a 0101111

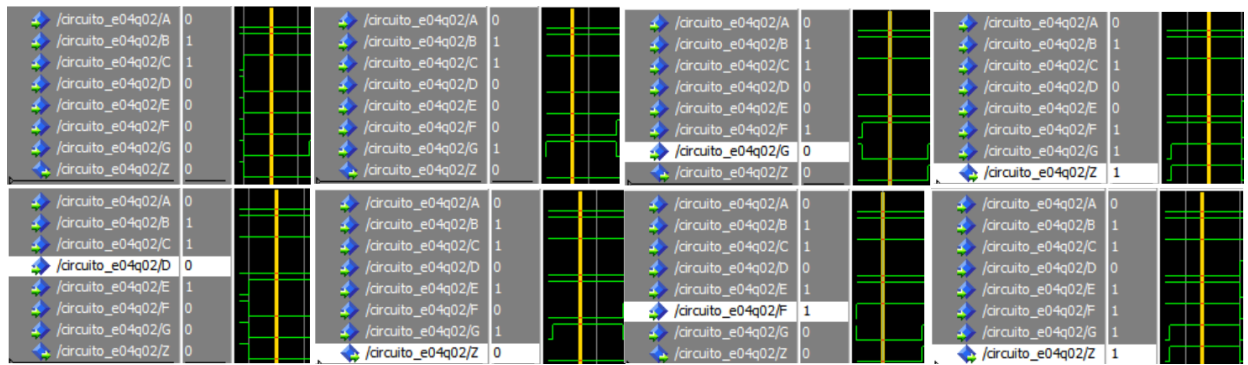


Figura 13: Resultados para 0110000 a 0110111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
48	0	1	1	0	0	0	0	0
49	0	1	1	0	0	0	1	0
50	0	1	1	0	0	1	0	0
51	0	1	1	0	0	1	1	1
52	0	1	1	0	1	0	0	0
53	0	1	1	0	1	0	1	0
54	0	1	1	0	1	1	0	0
55	0	1	1	0	1	1	1	1

Tabela 13: Resultados para 0110000 a 0110111

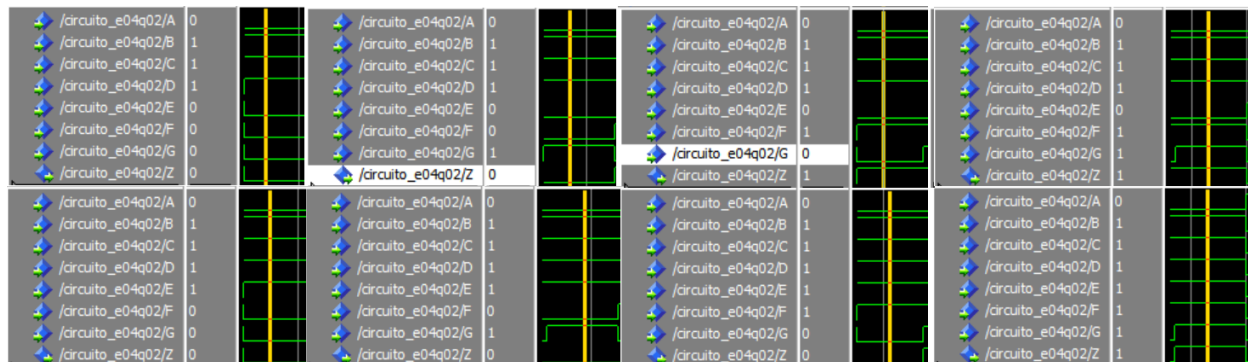


Figura 14: Resultados para 0111000 a 0111111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
56	0	1	1	1	0	0	0	0
57	0	1	1	1	0	0	1	0
58	0	1	1	1	0	1	0	1
59	0	1	1	1	0	1	1	1
60	0	1	1	1	1	0	0	0
61	0	1	1	1	1	0	1	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	0	1	1	1	1	1	1	1

Tabela 14: Resultados para 0111000 a 0111111

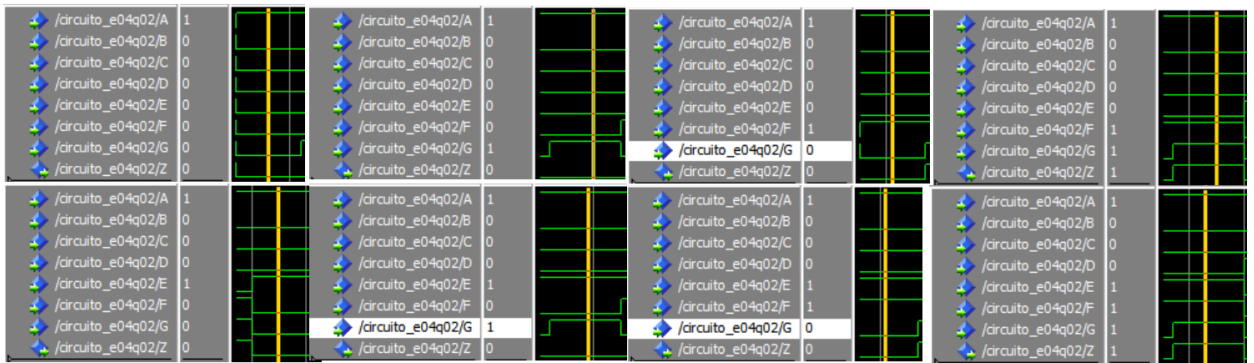


Figura 15: Resultados para 1000000 a 1000111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
64	1	0	0	0	0	0	0	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	1	0	0	0	0	1	0	0
67	1	0	0	0	0	1	1	1
68	1	0	0	0	1	0	0	0
69	1	0	0	0	1	0	1	0
70	1	0	0	0	1	1	0	0
71	1	0	0	0	1	1	1	1

Tabela 15: Resultados para 1000000 a 1000111

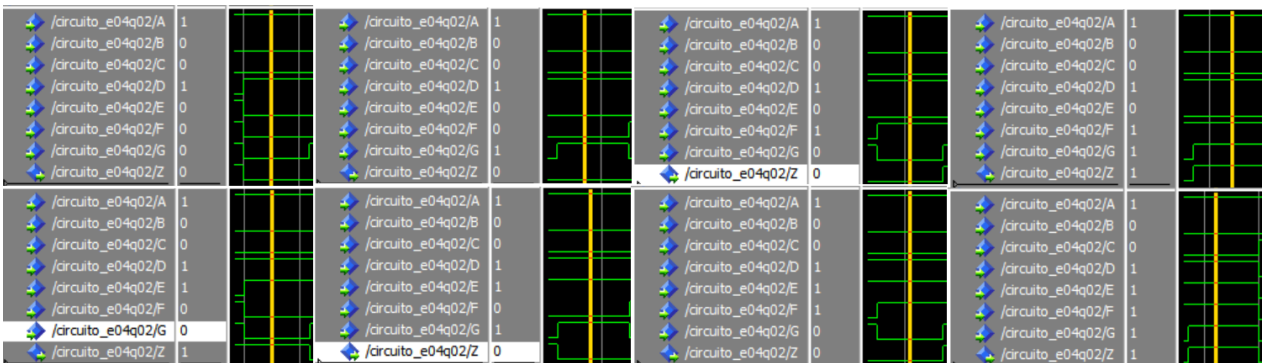


Figura 16: Resultados para 1001000 a 1001111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
72	1	0	0	1	0	0	0	0
73	1	0	0	1	0	0	1	0
74	1	0	0	1	0	1	0	0
75	1	0	0	1	0	1	1	1
76	1	0	0	1	1	0	0	1
77	1	0	0	1	1	0	1	0
78	1	0	0	1	1	1	0	0
79	1	0	0	1	1	1	1	1

Tabela 16: Resultados para 1001000 a 1001111

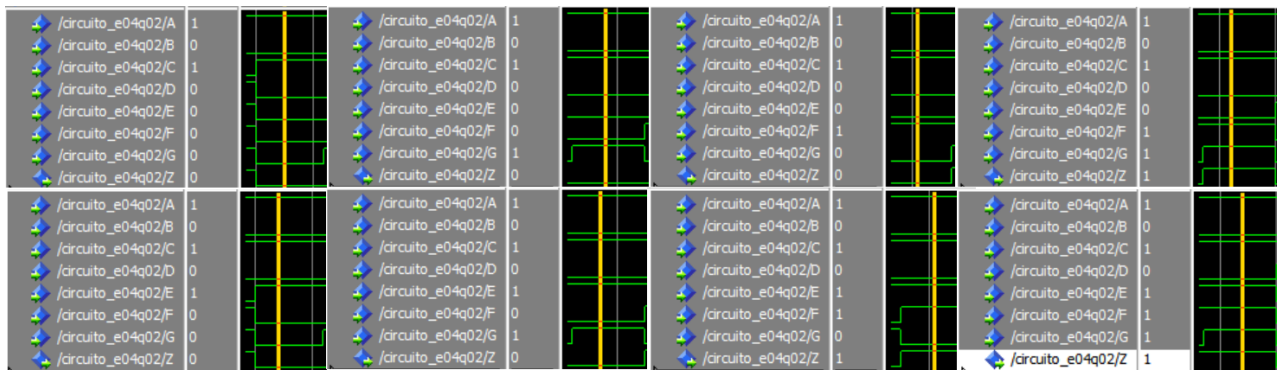


Figura 17:Resultados para 1010000 a 1010111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
80	1	0	1	0	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1	0
82	1	0	1	0	0	1	0	0
83	1	0	1	0	0	1	1	1
84	1	0	1	0	1	0	0	0
85	1	0	1	0	1	0	1	0
86	1	0	1	0	1	1	0	1
87	1	0	1	0	1	1	1	1

Tabela 17:Resultados para 1010000 a 1010111

 


Figura 18:Resultados para 1011000 a 1011111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
88	1	0	1	1	0	0	0	0
89	1	0	1	1	0	0	1	0
90	1	0	1	1	0	1	0	0
91	1	0	1	1	0	1	1	1
92	1	0	1	1	1	0	0	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0
94	1	0	1	1	1	1	0	1
95	1	0	1	1	1	1	1	1

Tabela 18:Resultados para 1011000 a 1011111

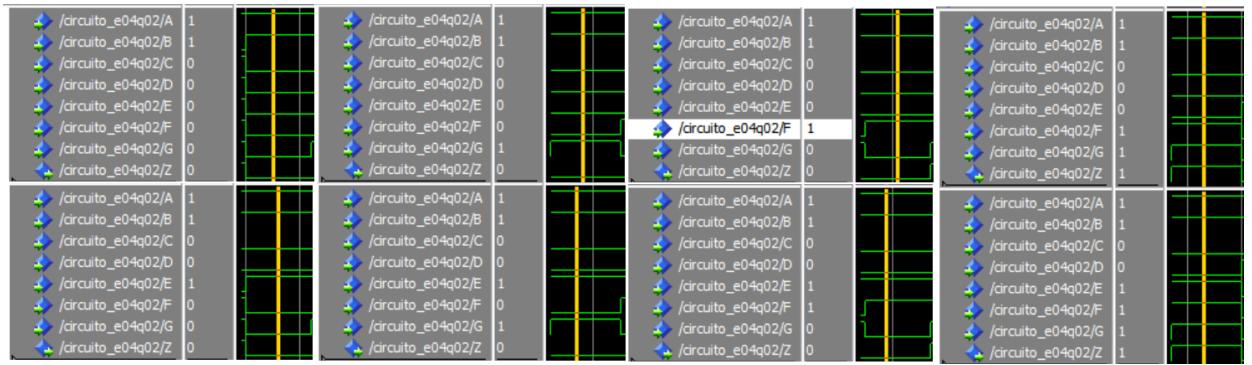


Figura 19:Resultados para 1100000 a 1100111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
96	1	1	0	0	0	0	0	0
97	1	1	0	0	0	0	1	0
98	1	1	0	0	0	1	0	0
99	1	1	0	0	0	1	1	1
100	1	1	0	0	1	0	0	0
101	1	1	0	0	1	0	1	0
102	1	1	0	0	1	1	0	0
103	1	1	0	0	1	1	1	1

Tabela 19:Resultados para 1100000 a 1100111

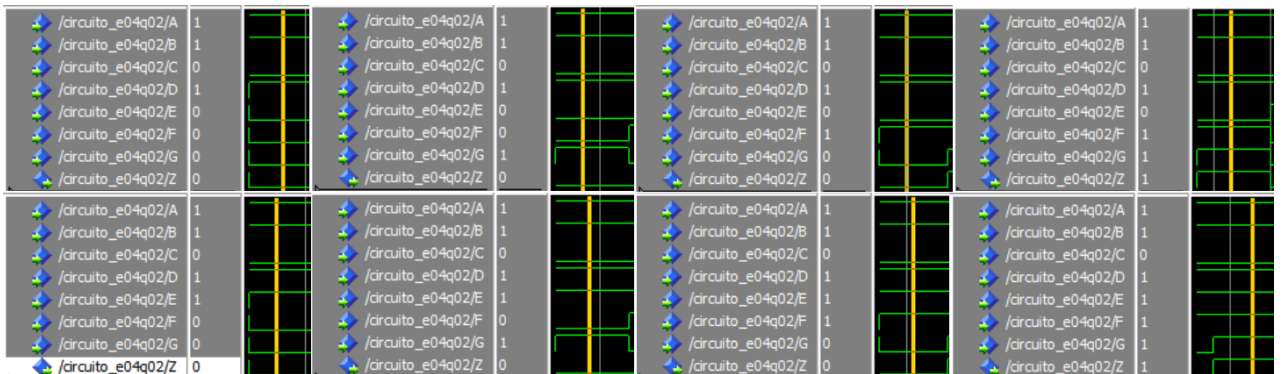


Figura 20:Resultados para 1101000 a 1101111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
104	1	1	0	1	0	0	0	0
105	1	1	0	1	0	0	1	0
106	1	1	0	1	0	1	0	0
107	1	1	0	1	0	1	1	1
108	1	1	0	1	1	0	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1	0
110	1	1	0	1	1	1	0	0
111	1	1	0	1	1	1	1	1

Tabela 20:Resultados para 1101000 a 1101111

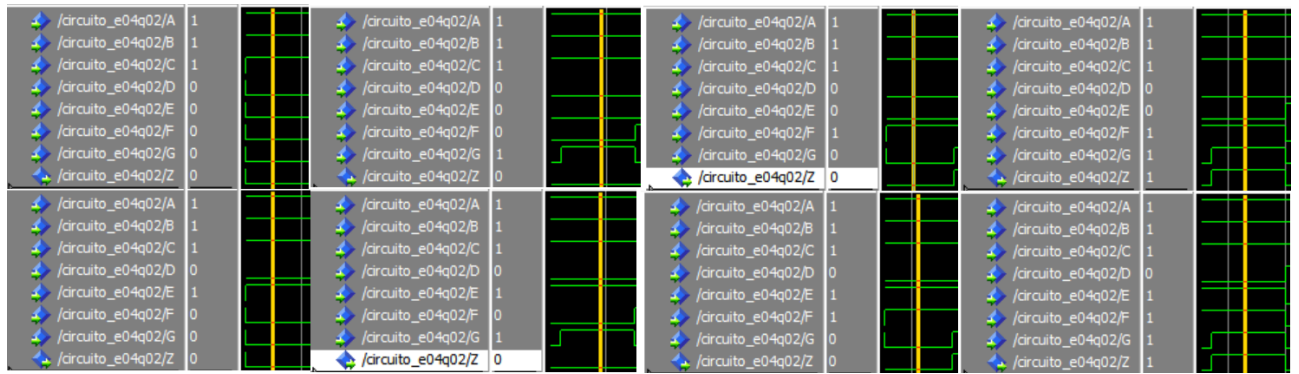


Figura 21:Resultados para 1110000 a 1110111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
112	1	1	1	0	0	0	0	0
113	1	1	1	0	0	0	1	0
114	1	1	1	0	0	1	0	0
115	1	1	1	0	0	1	1	1
116	1	1	1	0	1	0	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1	0
118	1	1	1	0	1	1	0	0
119	1	1	1	0	1	1	1	1

Tabela 21:Resultados para 1110000 a 1110111

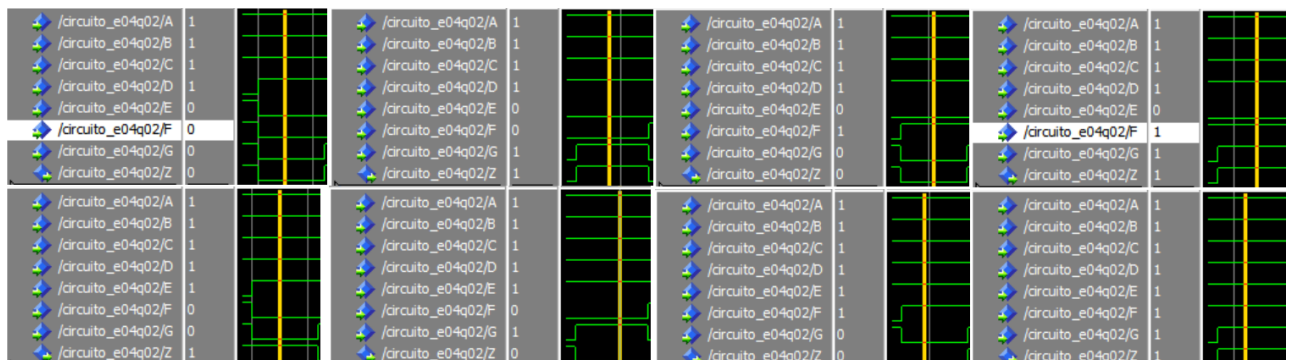


Figura 22:Resultados para 1111000 a 1111111

#	A	B	C	D	E	F	G	Z
120	1	1	1	1	0	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1	1
122	1	1	1	1	0	1	0	0
123	1	1	1	1	0	1	1	1
124	1	1	1	1	1	0	0	1
125	1	1	1	1	1	0	1	0
126	1	1	1	1	1	1	0	0
127	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabela 22:Resultados para 1111000 a 1111111

Juntando as tabelas 7 a 22 teremos então a tabela verdade completa para a função lógica Z:

#	A	B	C	D	E	F	G	Z	#	A	B	C	D	E	F	G	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1	65	1	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	66	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	1	1	67	1	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0	68	1	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1	0	69	1	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	1	0	0	70	1	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	1	71	1	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	1	0	0	0	0	72	1	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0	73	1	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0	1	0	0	74	1	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	1	1	1	75	1	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	0	1	1	0	0	0	76	1	0	0	1	1	0	0	1
13	0	0	0	1	1	0	1	0	77	1	0	0	1	1	0	1	0
14	0	0	0	1	1	1	0	0	78	1	0	0	1	1	1	0	0
15	0	0	0	1	1	1	1	1	79	1	0	0	1	1	1	1	1
16	0	0	1	0	0	0	0	0	80	1	0	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1	0	81	1	0	1	0	0	0	1	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0	82	1	0	1	0	0	1	0	0
19	0	0	1	0	0	1	1	1	83	1	0	1	0	0	1	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	0	84	1	0	1	0	1	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1	0	85	1	0	1	0	1	0	1	0
22	0	0	1	0	1	1	0	0	86	1	0	1	0	1	1	0	1
23	0	0	1	0	1	1	1	1	87	1	0	1	0	1	1	1	1
24	0	0	1	1	0	0	0	0	88	1	0	1	1	0	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1	0	89	1	0	1	1	0	0	1	0
26	0	0	1	1	0	1	0	0	90	1	0	1	1	0	1	0	0
27	0	0	1	1	0	1	1	1	91	1	0	1	1	0	1	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0	0	92	1	0	1	1	1	0	0	0
29	0	0	1	1	1	0	1	0	93	1	0	1	1	1	0	1	0
30	0	0	1	1	1	1	0	0	94	1	0	1	1	1	1	0	1
31	0	0	1	1	1	1	1	1	95	1	0	1	1	1	1	1	1
32	0	1	0	0	0	0	0	0	96	1	1	0	0	0	0	0	0
33	0	1	0	0	0	0	1	0	97	1	1	0	0	0	0	1	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0	98	1	1	0	0	0	1	0	0
35	0	1	0	0	0	1	1	1	99	1	1	0	0	0	1	1	1
36	0	1	0	0	1	0	0	0	100	1	1	0	0	1	0	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1	0	101	1	1	0	0	1	0	1	0
38	0	1	0	0	1	1	0	0	102	1	1	0	0	1	1	0	0
39	0	1	0	0	1	1	1	1	103	1	1	0	0	1	1	1	1
40	0	1	0	1	0	0	0	0	104	1	1	0	1	0	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1	0	105	1	1	0	1	0	0	1	0
42	0	1	0	1	0	1	0	0	106	1	1	0	1	0	1	0	0
43	0	1	0	1	0	1	1	1	107	1	1	0	1	0	1	1	1
44	0	1	0	1	1	0	0	0	108	1	1	0	1	1	0	0	0
45	0	1	0	1	1	0	1	0	109	1	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	1	1	1	0	0	110	1	1	0	1	1	1	0	0
47	0	1	0	1	1	1	1	1	111	1	1	0	1	1	1	1	1
48	0	1	1	0	0	0	0	0	112	1	1	1	0	0	0	0	0
49	0	1	1	0	0	0	1	0	113	1	1	1	0	0	0	1	0
50	0	1	1	0	0	1	0	0	114	1	1	1	0	0	1	0	0
51	0	1	1	0	0	1	1	1	115	1	1	1	0	0	1	1	1
52	0	1	1	0	1	0	0	0	116	1	1	1	0	1	0	0	0
53	0	1	1	0	1	0	1	0	117	1	1	1	0	1	0	1	0
54	0	1	1	0	1	1	0	0	118	1	1	1	0	1	1	0	0
55	0	1	1	0	1	1	1	1	119	1	1	1	0	1	1	1	1
56	0	1	1	1	0	0	0	0	120	1	1	1	1	0	0	0	0
57	0	1	1	1	0	0	1	0	121	1	1	1	1	0	0	1	1
58	0	1	1	1	0	1	0	1	122	1	1	1	1	0	1	0	0
59	0	1	1	1	0	1	1	1	123	1	1	1	1	0	1	1	1
60	0	1	1	1	1	0	0	0	124	1	1	1	1	1	0	0	1
61	0	1	1	1	1	0	1	0	125	1	1	1	1	1	0	1	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0	126	1	1	1	1	1	1	0	0
63	0	1	1	1	1	1	1	1	127	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabela 23: Tabela verdade para a função lógica Z

Pela tabela verdade, podemos então expressar Z na forma de sua soma canônica:

$$Z(A, B, C, D, E, F, G) = \sum_{A, B, C, D, E, F, G} m(1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 58, 59, 63, 67, 71, 75, 76, 79, 86, 87, 91, 94, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 121, 123, 124, 127)$$