

Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação

Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Turma: 08



Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais

Tema: Experimento 06 – Circuitos
Sequenciais

Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar

Matrícula: 241037112

Professor: Eduardo Paiva

Lista de Referências

Figura 1:Resultado da simulação do flip-flop JK.....	6
Figura 2: PRESET e CLEAR = 0; JK = 00 e 01	6
Figura 3: PRESET e CLEAR = 0; JK = 10 e 11	6
Figura 4: CLEAR = 1 e PRESET = 0 para todas as combinações de JK.....	7
Figura 5:PRESET = 1 e CLEAR = 0 para todas as combinações de JK.....	7
Figura 6:PRESET e CLEAR = 1 para todas as combinações de JK	7
Figura 7: PRESET e CLEAR = 0 para todas as combinações de JK, com Q iniciando ativada	7
Figura 8:Resultado da simulação do registrador de deslocamento	12
Figura 9:RST = 0, LOAD = 1 para todas as combinações de DIR, L e R	12
Figura 10: RST = 1 para todas as combinações de LOAD, DIR, L e R	13
Figura 11:RST = 0, LOAD = 0, DIR = 0 para todas as combinações de L e R	14
Figura 12:RST = 0, LOAD = 0, DIR = 1 para todas as combinações de L e R	14
Figura 13:Deslocamentos para a esquerda quando L = 1 em azul e L = 0 em vermelho	14
Figura 14:Deslocamentos para a direita quando R = 1 em azul e R = 0 em vermelho	14
Tabela 1: Tabela-verdade do flip-flop JK.....	3
Tabela 2:Tabela-verdade do registrador de deslocamento	8
Tabela 3:Simplificação da Tabela 2 por meio de indução das entradas L e R.....	10
Código 1: Modelagem do flip-flop JK	4
Código 2: Testbench para o flip-flop JK	5
Código 3:Modelagem do Registrador de Deslocamento Bidirecional.....	9
Código 4: Testbench para o registrador de deslocamento.....	11
Código 5:Teste da função LOAD	12
Código 6:Teste da função RESET.....	13
Código 7:Teste das funções de deslocamento para a esquerda e para a direita	14

Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Usar a estrutura “process” da linguagem VHDL
- Implementar e simular circuitos sequenciais

Atividade 01

Usando a estrutura “process” da linguagem VHDL, implemente e simule no ModelSim um flip-flop JK gatilhado pela borda de subida com funcionamento descrito pela tabela 1. Q é a saída do flip-flop e as outras variáveis na tabela são entradas, CLK é o clock, os valores marcados como X não afetam o valor da saída.

PR	CLR	CLK	J	K	Q
1	X	X	X	X	1
0	1	X	X	X	0
0	0	Transição de 0 para 1	0	0	Mantém
0	0	Transição de 0 para 1	0	1	0
0	0	Transição de 0 para 1	1	0	1
0	0	Transição de 0 para 1	1	1	Inverte
0	0	Outros	X	X	Mantém

Tabela 1: Tabela-verdade do flip-flop JK

Um flip-flop é um circuito que atua como uma unidade de memória, capaz de armazenar um bit. Seu funcionamento é similar ao de um latch, sendo a principal diferença que o flip-flop muda de estado apenas na borda de transição de um clock, enquanto o latch pode mudar de estado a qualquer momento em que estiver ativo.

O flip-flop JK possui 3 funções. Quando a entrada PR (Preset) está ativa, ela tem precedência sobre as demais entradas, e ativa a saída Q. Quando PR está inativa e a entrada CLR (Clear) está ativa, a saída Q é então desativada. Quando ambas as entradas PR e CLR estão inativas, então o flip-flop irá operar a cada borda de subida de clock, de acordo com as entradas J e K.

Para podermos simular este comportamento no ModelSim faz-se necessário o uso da estrutura “process”. Em uma linguagem de programação convencional, as linhas de código escritas são executadas em sequência. A linguagem VHDL foi criada para poder documentar o funcionamento de circuitos digitais, e para estes circuitos comumente há processos concomitantes. A estrutura “process” serve para podermos modelar circuitos com esta característica. Embora o código VHDL seja escrito com suas declarações em sequência, o código

escrito dentro de uma estrutura “process” terá seu processamento realizado simultaneamente no momento da execução do código.

```
01 -- Experimento 06 - Questão 01
02 -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
03 -- Turma 08
04 -- Data: 08/01/2025
05
06 -- Flip-Flop JK
07
08 LIBRARY IEEE;
09 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10
11 ENTITY FLIP_FLOP_JK IS
12     PORT (PRESET, CLR, CLK, J, K: IN STD_LOGIC;
13           Q: OUT STD_LOGIC);
14 END FLIP_FLOP_JK;
15
16 ARCHITECTURE ARC_FLIP_FLOP_JK OF FLIP_FLOP_JK IS
17     SIGNAL GDA_Q : STD_LOGIC := '0';
18     SIGNAL JK : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
19 BEGIN
20     JK <= J & K;
21     PROCESS(PRESET, CLR, CLK)
22     BEGIN
23         IF PRESET = '1' THEN GDA_Q <= '1';
24         ELSIF CLR = '1' THEN GDA_Q <= '0';
25         ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
26             CASE JK IS
27                 WHEN "00" => NULL;
28                 WHEN "01" => GDA_Q <= '0';
29                 WHEN "10" => GDA_Q <= '1';
30                 WHEN "11" => GDA_Q <= NOT(GDA_Q);
31                 WHEN OTHERS => NULL;
32             END CASE;
33         END IF;
34     END PROCESS;
35     Q <= GDA_Q;
36 END ARC_FLIP_FLOP_JK;
```

Código 1: Modelagem do flip-flop JK

Na linha 21 do código 1 iniciamos a estrutura “process” com os parâmetros PRESET, CLR e CLK. Estes parâmetros irão compor a lista de sensibilidade do processo. Isto significa que, a qualquer mudança em um desses parâmetros, todas as declarações dentro do processo serão executadas simultaneamente. Com o uso das estruturas de condição IF e ELSIF nas linhas 23, 24 e 25, é possível então garantir que o flip-flop tenha o comportamento descrito pela tabela verdade – isto é, a precedência da operação PRESET, seguida pela operação CLEAR e por fim então o comportamento de acordo com as entradas J e K para o caso de PRESET e CLEAR estarem desativadas.

Para o caso em que PRESET e CLEAR estejam desativadas e J e K estejam ativadas, o comportamento esperado é a inversão do sinal de Q. No entanto, na linha 13 do código 1, Q foi declarada como saída da entidade FLIP_FLOP_JK. Por conta disso, seu valor não pode ser lido dentro do “process”; uma saída pode apenas ter um novo valor atribuído. Para contornar essa limitação, fez-se necessário então criar um sinal de guarda, GDA_Q, na linha 17. Com isso então, utilizamos esse sinal GDA_Q dentro do “process” e, ao final, repassamos então o sinal para a saída Q. Por uma limitação da linguagem VHDL é necessário inicializar o valor deste sinal para podermos simular o circuito.

Para podermos simular o comportamento da entidade FLIP_FLOP_JK, foi montado o seguinte testbench:

```
01 -- Experimento 06 - Questão 01 - TESTBENCH
02 -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
03 -- Turma 08
04 -- Data: 08/01/2025
05
06 -- Testbench - Tempo de simulação: 400ns
07
08 LIBRARY IEEE;
09 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
11 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
12
13 ENTITY TESTBENCH_Q01 IS
14 END TESTBENCH_Q01;
15
16 ARCHITECTURE ARC_TESTBENCH_Q01 OF TESTBENCH_Q01 IS
17
18     COMPONENT FLIP_FLOP_JK IS
19     PORT (PRESET, CLR, CLK, J, K: IN STD_LOGIC;
20          Q: OUT STD_LOGIC);
21
22     END COMPONENT;
23
24     SIGNAL JK_TB: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
25     SIGNAL Q_TB: STD_LOGIC;
26     SIGNAL PRESET_TB: STD_LOGIC;
27     SIGNAL CLEAR_TB : STD_LOGIC;
28     SIGNAL CLOCK_TB : STD_LOGIC := '0';
29
30 BEGIN
31     DUT: FLIP_FLOP_JK PORT MAP (PRESET_TB, CLEAR_TB, CLOCK_TB, JK_TB(1), JK_TB(0), Q_TB);
32     CLOCK_TB <= NOT(CLOCK_TB) AFTER 5 NS;
33     PROCESS
34     BEGIN
35         REPORT "INICIANDO TESTE..." SEVERITY NOTE;
36         FOR I IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
37             PRESET_TB <= I;
38             FOR J IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
39                 CLEAR_TB <= J;
40                 JK_TB <= "00";
41                 WAIT FOR 20 NS;
42                 JK_TB <= "01";
43                 WAIT FOR 20 NS;
44                 JK_TB <= "10";
45                 WAIT FOR 20 NS;
46                 JK_TB <= "11";
47                 WAIT FOR 20 NS;
48             END LOOP;
49         END LOOP;
50         PRESET_TB <= '0';
51         CLEAR_TB <= '0';
52         JK_TB <= "00";
53         WAIT FOR 20 NS;
54         JK_TB <= "01";
55         WAIT FOR 20 NS;
56         JK_TB <= "10";
57         WAIT FOR 20 NS;
58         JK_TB <= "11";
59         WAIT FOR 20 NS;
60         REPORT "TESTE FINALIZADO!" SEVERITY NOTE;
61         WAIT;
62     END PROCESS;
63 1END ARC_TESTBENCH_Q01;
```

Código 2: Testbench para o flip-flop JK

Usando duas estruturas de repetição FOR aninhadas, podemos iterar as quatro combinações de valores das entradas PRESET e CLEAR. Usando uma variável do tipo STD_LOGIC nos loops FOR, podemos usar essas variáveis diretamente para atribuir valores para PRESET e

CLEAR, sem precisar de nenhum tipo de conversão (linhas 36 e 38 do código 2). Para cada iteração dentro dos FOR aninhados, passamos então pelas 4 combinações possíveis das entradas J e K. Com o clock configurado com um período de 10ns (5ns para cada inversão de clock) e a simulação aguardando um período de 20ns para cada mudança de valor das entradas J e K, então cada valor de J e K passará por duas bordas de subida, facilitando a visualização das transições.

A simulação foi realizada com um período de 400ns. Após a iteração por todos as combinações de PRESET e CLEAR, foi realizada mais uma iteração dos valores J e K, mas desta vez com PRESET e CLEAR desativadas e Q iniciando ativada. A simulação gerou o seguinte resultado:

 


Figura 1: Resultado da simulação do flip-flop JK

O primeiro cenário da simulação são as entradas PRESET e CLEAR desativadas, de modo que a saída Q dependerá então dos valores de J e K.

 


Figura 2: PRESET e CLEAR = 0; JK = 00 e 01

Podemos ver que não houve alteração da saída Q para os cenários em que JK = 00 (Valor de Q se mantém) e JK = 01 (Q = 0)

 


Figura 3: PRESET e CLEAR = 0; JK = 10 e 11

Na primeira borda de subida de borda do clock com JK = 10, a saída Q foi ativada, e se manteve na segunda borda subida de clock. Já com JK = 11, a saída Q teve seu sinal invertido em cada uma das duas bordas de subida de clock.

 


Figura 4: $CLEAR = 1$ e $PRESET = 0$ para todas as combinações de JK

O segundo cenário é a entrada CLEAR ativada e a entrada PRESET desativada. Neste cenário, a saída Q deve ser desativada independentemente dos valores das entradas J e K.

 


Figura 5: $PRESET = 1$ e $CLEAR = 0$ para todas as combinações de JK

 


Figura 6: $PRESET$ e $CLEAR = 1$ para todas as combinações de JK

O terceiro cenário é a entrada PRESET ativada. Neste cenário a entrada Q deve ser ativada independentemente do valor das demais entradas, inclusive quando CLEAR também estiver ativa.

 


Figura 7: $PRESET$ e $CLEAR = 0$ para todas as combinações de JK, com Q iniciando ativada

Por fim, repetimos o primeiro cenário com PRESET e CLEAR desativada, porém com a entrada Q iniciando ativada. Podemos ver que ao diferentemente da figura 2, neste cenário a saída Q permanece ativa nas subidas de borda do clock com JK = 0. Apenas na borda de subida de clock com JK = 01 a saída Q é então desativada, tendo então o restante do comportamento igual ao demonstrado nas figuras 2 e 3.

Por meio das figuras 2 a 7 podemos ver então que a entidade FLIP_FLOP_JK do código 1 conseguiu atender a tabela-verdade apresentada na tabela 1.

Atividade 02

Usando a estrutura “process”, implemente em VHDL e simule no ModelSim um registrador de deslocamento bidirecional de 4 bits com funcionamento descrito pela tabela 2. Q é a saída e as outras variáveis na tabela são entradas, CLK é o clock e o X indica que o valor daquela entrada não afeta a saída. Respeite a ordem de significância dos bits dos vetores: o bit mais a direita é o menos significativo.

CLK	RST	LOAD	D	DIR	L	R	Q
Transição de 0 para 1	1	X	XXXX	X	X	X	0000
Transição de 0 para 1	0	1	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	X	X	X	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	0	0	X	Q ₂ Q ₁ Q ₀ 0
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	0	1	X	Q ₂ Q ₁ Q ₀ 1
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	1	X	0	0Q ₃ Q ₂ Q ₁
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	1	X	1	1 Q ₃ Q ₂ Q ₁
Outros	X	X	XXXX	X	X	X	mantém

Tabela 2: Tabela-verdade do registrador de deslocamento

O registrador de deslocamento consiste em um circuito registrador, que por sua vez consiste em um conjunto de flip-flops, capaz de deslocar o valor armazenado por seus flip-flops para a esquerda ou para a direita, de acordo com suas entradas. Conforme a tabela 2, podemos ver que o registrador de deslocamento solicitado possui 3 funções. A função RESET, acionada quando a entrada RST está ativa na borda de subida do clock, reseta a saída Q, desativando todos os seus bits. A função LOAD, acionada quando a entrada RST está desativada e a entrada LOAD está ativa, carrega a saída Q com a entrada D; esta função é comumente chamada de carga paralela ou “parallel load”. E por fim, com as entradas RST e LOAD desativadas, o circuito então irá fazer a operação de deslocamento, de acordo com as entradas DIR e L/R.

Para DIR desativada, o deslocamento será feito para a esquerda – isto é, cada um dos bits de Q será deslocado uma posição a esquerda, e o bit menos significativo será carregado com o valor da entrada L. Para DIR ativada, o deslocamento será então feito para a direita, isto é, cada um dos bits de Q será deslocado uma posição a direita e o bit mais significativo será carregado com o valor de R. Para o circuito proposto, só deve haver mudança nos momentos de subida de borda do clock; para qualquer outra situação, a saída Q deve permanecer a mesma.

Assim, podemos então modelar o registrador de deslocamento proposto com o seguinte código:


```

01 -- Experimento 06 - Questão 02
02 -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
03 -- Turma 08
04 -- Data: 12/01/2025
05
06 -- Registrador de Deslocamento
07
08 LIBRARY IEEE;
09 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10
11 ENTITY REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL IS
12     PORT (CLK, RST, LOAD, DIR, L, R: IN STD_LOGIC;
13           D: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
14           Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
15 END REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL;
16
17 ARCHITECTURE ARC_REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL OF
REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL IS
18
19     SIGNAL GDA_Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0000";
20
21 BEGIN
22     PROCESS (CLK)
23     BEGIN
24         IF RISING_EDGE(CLK) THEN
25             IF RST = '1' THEN GDA_Q <= "0000";
26             ELSIF LOAD = '1' THEN GDA_Q <= D;
27             ELSE CASE DIR IS
28                 WHEN '0' => GDA_Q <= GDA_Q(2) & GDA_Q(1) & GDA_Q(0) & L;
29                 WHEN '1' => GDA_Q <= R & GDA_Q(3) & GDA_Q(2) & GDA_Q(1);
30                 WHEN OTHERS => NULL;
31             END CASE;
32         END IF;
33     END IF;
34     END PROCESS;
35     Q <= GDA_Q;
36 END ARC_REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL;

```

Código 3: Modelagem do Registrador de Deslocamento Bidirecional

O registrador de deslocamento bidirecional poderia ser modelado utilizando a entidade FLIP_FLOP_JK do código 1, de modo a se aproximar mais da estrutura real do registrador de deslocamento; no entanto, modelar fidedignamente o comportamento do registrador tem grande utilidade para a geração de um “golden module” como o modelado no experimento 5 – isto é, um módulo com acurácia perfeita e que assim possa ser usado para testar a acurácia de outras modelagens do mesmo circuito.

De forma similar a modelagem feita no código 1, novamente usamos a estrutura “process” para atender a funcionalidade da tabela 2. Neste caso, como o circuito executa suas funções apenas nas bordas de subida do clock, apenas a entrada CLK precisa estar presente na lista de sensibilidade do processo. Similar também ao que foi feito no código 1, na linha 19 declaramos um sinal contendo um vetor de 4 bits GDA_Q, para poder “guardar” o valor de Q. Com uma sequência de IFs e ELSIFs iniciada na linha 27 definimos então o comportamento do circuito para atender a tabela 2. As declarações dentro do CASE (linhas 29-33) consistem em uma

simples indução das entradas L e R na tabela 2. Podemos simplificar a tabela 2, fazendo essas induções, para:

CLK	RST	LOAD	D	DIR	L	R	Q
Transição de 0 para 1	1	X	XXXX	X	X	X	0000
Transição de 0 para 1	0	1	$D_3D_2D_1D_0$	X	X	X	$D_3D_2D_1D_0$
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	0	0/1	X	$Q_2Q_1Q_0L$
Transição de 0 para 1	0	0	XXXX	1	X	0/1	$RQ_3Q_2Q_1$
Outros	X	X	XXXX	X	X	X	mantém

Tabela 3: Simplificação da Tabela 2 por meio de indução das entradas L e R

Ou seja, quando RST, LOAD e DIR estiverem desativadas, Q terá seus bits deslocados a esquerda e o bit menos significativo será preenchido com o valor de L; já quando RST e LOAD estiverem desativadas e DIR ativada, Q terá seus bits deslocados a direita e o bit mais significativo será preenchido com o valor de R.

Para simular o funcionamento do registrador de deslocamento, foi preparado o seguinte testbench:

```

01 -- Experimento 06 - Questão 01 - TESTBENCH
02 -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
03 -- Turma 08
04 -- Data: 12/01/2025
05
06 -- Testbench - tempo de simulação: 1160ns
07
08 LIBRARY IEEE;
09 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
11 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
12
13 ENTITY TESTBENCH_Q02 IS
14 END TESTBENCH_Q02;
15
16 ARCHITECTURE ARC_TESTBENCH_Q02 OF TESTBENCH_Q02 IS
17
18     COMPONENT REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL IS
19     PORT (CLK, RST, LOAD, DIR, L, R: IN STD_LOGIC;
20          D: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
21          Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
22     END COMPONENT;
23
24     SIGNAL D_TB: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
25     SIGNAL Q_TB: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
26     SIGNAL CLOCK_TB : STD_LOGIC := '0';
27     SIGNAL RLD_TB: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
28     SIGNAL LR_TB: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
29
30 BEGIN
31     DUT: REGISTRADOR_DESLOCAMENTO_BIDIRECIONAL
32     PORT MAP (CLOCK_TB, RLD_TB(2), RLD_TB(1), RLD_TB(0), LR_TB(1), LR_TB(0), D_TB, Q_TB);
33     CLOCK_TB <= NOT(CLOCK_TB) AFTER 5 NS;
34     PROCESS
35     BEGIN
36         REPORT "INICIANDO TESTE..." SEVERITY NOTE;
37
38         -- Teste 1: LOAD
39         D_TB <= "0101"; RLD_TB <= "010"; LR_TB <= "00";
40         WAIT FOR 20 NS;
41         FOR I IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
42             RLD_TB(0) <= I;
43             FOR K IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
44                 LR_TB(1) <= K;
45                 FOR L IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
46                     LR_TB(0) <= L;
47                     WAIT FOR 20 NS;
48                 END LOOP;
49             END LOOP;
50         END LOOP;
51
52         -- Teste 2: RESET
53         RLD_TB <= "100"; LR_TB <= "00";
54         WAIT FOR 20 NS;
55         FOR I IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
56             RLD_TB(1) <= I;
57             FOR J IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
58                 RLD_TB(0) <= J;
59                 FOR K IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
60                     LR_TB(1) <= K;
61                     FOR L IN STD_LOGIC_RANGE '0' TO '1' LOOP
62                         LR_TB(0) <= L;
63                         WAIT FOR 20 NS;
64                     END LOOP;
65                 END LOOP;
66             END LOOP;
67         END LOOP;
68
69         -- Teste 3a: Deslocamento para a esquerda
70         RLD_TB <= "000";
71         LR_TB <= "10"; -- Deslocamento com uns
72         WAIT FOR 80 NS;
73         LR_TB <= "00"; -- Deslocamento com zeros
74         WAIT FOR 80 NS;
75         LR_TB <= "11"; -- Deslocamento com uns
76         WAIT FOR 80 NS;
77         LR_TB <= "01"; -- Deslocamento com zeros
78         WAIT FOR 80 NS;
79
80         -- Teste 3b: Deslocamento para a direita
81         RLD_TB <= "001";
82         LR_TB <= "01"; -- Deslocamento com uns
83         WAIT FOR 80 NS;
84         LR_TB <= "00"; -- Deslocamento com zeros
85         WAIT FOR 80 NS;
86         LR_TB <= "11"; -- Deslocamento com uns
87         WAIT FOR 80 NS;
88         LR_TB <= "10"; -- Deslocamento com zeros
89         WAIT FOR 80 NS;
90
91         REPORT "TESTE FINALIZADO!" SEVERITY NOTE;
92         WAIT;
93     END PROCESS;
94 END ARC_TESTBENCH_Q02;

```

Código 4: Testbench para o registrador de deslocamento

A simulação teve o seguinte resultado:

 


Figura 8: Resultado da simulação do registrador de deslocamento

Para facilitar a visualização e a completude dos testes, o testbench foi dividido em 3 partes, cada um representando uma função do registrador de deslocamento. A primeira função testada foi a função LOAD, no código 4 entre as linhas 38 e 50.

```

38      -- Teste 1: LOAD
39      D_TB <= "0101"; RLD_TB <= "010"; LR_TB <= "00";
40      WAIT FOR 20 NS;
41      FOR I IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
42          RLD_TB(0) <= I;
43          FOR K IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
44              LR_TB(1) <= K;
45              FOR L IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
46                  LR_TB(0) <= L;
47                  WAIT FOR 20 NS;
48              END LOOP;
49          END LOOP;
50      END LOOP;

```

Código 5: Teste da função LOAD

De acordo com a tabela 3, para que o circuito realize a função de leitura paralela, é necessário que a entrada RST esteja desativada e a entrada LOAD esteja ativa. As entradas DIR, L e R não importam neste cenário. Assim, fazemos a iteração do bit menos significativo do sinal RLD_TB, o qual foi mapeado a entrada DIR, e do sinal LR_TB, que foi mapeado as entradas L e R, de modo a cobrir todos os cenários possíveis de LOAD.

 


Figura 9: RST = 0, LOAD = 1 para todas as combinações de DIR, L e R

Na primeira borda de subida do clock, o valor de D é carregado na saída Q. Nenhum deslocamento foi realizado independente dos valores de DIR, L e R, respeitando a tabela 2.

A segunda função testada foi a função RESET, que zera o valor do registrador. O teste para esta função está entre as linhas 52 e 67 do código 4.

```

52      -- Teste 2: RESET
53      RLD_TB <= "100"; LR_TB <= "00";
54      WAIT FOR 20 NS;
55      FOR I IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
56          RLD_TB(1) <= I;
57          FOR J IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
58              RLD_TB(0) <= J;
59              FOR K IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
60                  LR_TB(1) <= K;
61                  FOR L IN STD_LOGIC RANGE '0' TO '1' LOOP
62                      LR_TB(0) <= L;
63                      WAIT FOR 20 NS;
64                  END LOOP;
65              END LOOP;
66          END LOOP;
67      END LOOP;

```

Código 6: Teste da função RESET

De acordo com a tabela 2, estando a entrada RST ativa, o circuito deve zerar a saída Q independente dos valores das entradas LOAD, DIR, L e R. Para isso então usamos 4 estruturas de repetição FOR aninhadas para iterar por todas as combinações possíveis destas entradas. Seria possível utilizar menos estruturas FOR com o uso de variáveis para fazer as iterações, porém como são poucas combinações possíveis, fazer a iteração usando o tipo de dado STD_LOGIC simplifica a montagem do teste. Para um cenário com mais variáveis se tornaria inviável montar o teste assim devido ao grande número de loops FOR necessários.

 


Figura 10: RST = 1 para todas as combinações de LOAD, DIR, L e R

Pela figura 10 podemos ver que na primeira borda de subida de clock após a ativação da entrada RST, o valor da saída Q é zerado e assim permanece por todas as combinações de LOAD, DIR, L e R.

A terceira função é a função de deslocamento, que pode ser subdividida em 2 – deslocamento para a esquerda e deslocamento para a direita. Este deslocamento pode ser com a inserção de 0s ou 1s dependendo do valor de L para deslocamento para a esquerda ou R para deslocamento para a direita. O teste para estas funções está entre as linhas 69 e 89 do código 4. Os valores de L e R não importam quando o deslocamento é feito para o sentido contrário (L para deslocamento para a direita e R para deslocamento para a esquerda). Assim, para este cenário, como as entradas RST e LOAD precisam estar obrigatoriamente desativadas, precisamos apenas iterar pelos valores de L e R para os cenários de deslocamento para a esquerda (DIR = 0) e deslocamento para a direita (DIR = 1) para atender todos os cenários possíveis da tabela 2.

```

69      -- Teste 3a: Deslocamento para a esquerda
70      RLD_TB <= "000";
71      LR_TB <= "10";      -- Deslocamento com uns
72      WAIT FOR 80 NS;
73      LR_TB <= "00";      -- Deslocamento com zeros
74      WAIT FOR 80 NS;
75      LR_TB <= "11";      -- Deslocamento com uns
76      WAIT FOR 80 NS;
77      LR_TB <= "01";      -- Deslocamento com zeros
78      WAIT FOR 80 NS;
79
80      -- Teste 3b: Deslocamento para a direita
81      RLD_TB <= "001";
82      LR_TB <= "01";      -- Deslocamento com uns
83      WAIT FOR 80 NS;
84      LR_TB <= "00";      -- Deslocamento com zeros
85      WAIT FOR 80 NS;
86      LR_TB <= "11";      -- Deslocamento com uns
87      WAIT FOR 80 NS;
88      LR_TB <= "10";      -- Deslocamento com zeros
89      WAIT FOR 80 NS;

```

Código 7: Teste das funções de deslocamento para a esquerda e para a direita

 


Figura 11: RST = 0, LOAD = 0, DIR = 0 para todas as combinações de L e R

 


Figura 12: RST = 0, LOAD = 0, DIR = 1 para todas as combinações de L e R

Podemos ver que nas figura 11 e 12 a saída Q é convertida de 0000 para 1111 e de 1111 para 0000 de acordo com os valores de L na figura 11 e R na figura 12. Expandindo o zoom fica mais visível esta alteração gradual devido ao deslocamento:

 


Figura 13: Deslocamentos para a esquerda quando L = 1 em azul e L = 0 em vermelho

 


Figura 14: Deslocamentos para a direita quando R = 1 em azul e R = 0 em vermelho

Pelas figuras 13 e 14, podemos ver que os deslocamentos para esquerda e direita ocorrem de maneira idêntica independente do valor de R no deslocamento para a esquerda e do valor de L no deslocamento para a direita, cumprindo assim o comportamento descrito pela tabela 2. Assim, com esses 3 cenários foi possível atender aos requisitos da tabela 2 para o funcionamento do registrador de deslocamento.