

Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação

Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Turma: 08



Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais

Tema: Experimento 05 – Operações
Aritméticas e Testbenches

Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar

Matrícula: 241037112

Professor: Eduardo Paiva

Lista de Referências

| | |
|--|----|
| Figura 1: Representação gráfica do cascadeamento de somadores completos - Fonte: Material de Roteiro para o Experimento 5, Depto de Engenharia Elétrica da UNB | 4 |
| Figura 2: $0000+0000=00000$; $0001+0001=00010$; $0010+0010=00100$; $0011+0011=00110$ | 5 |
| Figura 3: $0100+0100=01000$; $0101+0101=01010$; $0110+0110=01100$; $0111+0111=01110$ | 6 |
| Figura 4: $1000+1000=10000$; $1001+1001=10010$; $1010+1010=10100$; $1011+1011=10110$ | 6 |
| Figura 5: $1100+1100=11000$; $1101+1101=11010$; $1110+1110=11100$; $1111+1111=11110$ | 6 |
| Figura 6: Resultados: 01111; 10000; 10001; 10010; 10011; 10100; 10101; 10110..... | 8 |
| Figura 7: Resultados: 10111; 11000; 11001; 11010; 11011; 11100; 11101; 11110..... | 8 |
| Figura 8: Resultado da simulação para o top module | 11 |
| Figura 9: Log da simulação | 11 |

| | |
|---|---|
| Tabela 1: Tabela verdade para o somador completo | 3 |
| Tabela 2: Tabela verdade para a simulação da atividade 01 | 7 |
| Tabela 3: Tabela verdade para a simulação da atividade 02 | 8 |

| | |
|--|----|
| Código 1: Somador completo do experimento 02 | 4 |
| Código 2: Ligação entre os 4 somadores completos | 5 |
| Código 3: Implantação do somador de palavras de 4 bits com o uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH..... | 7 |
| Código 4: Código para o testbench | 9 |
| Código 5: Código para o top module..... | 10 |

Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Implementar um somador de palavras binárias usando somadores completos em cascata.
- Usar o pacote STD_LOGIC_ARITH
- Desenvolver um *testbench* para simulação de circuitos em VHDL

Atividade 01

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um somador de palavras de 4 bits usando apenas somadores completos (desenvolvidos no experimento 2). A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (de 4 bits cada) e um vetor de saída S (de 5 bits). Inclua os somadores completos desenvolvidos anteriormente como componentes. Sua arquitetura principal deve fazer **apenas** conexões entre os elementos.

O somador completo é um circuito que recebe 3 bits de entrada – os dois primeiros bits iremos nomear como A e B e são os bits que serão somados e o terceiro bit é o “vem um” ou, em inglês, carry-in (C_{in}). A saída consiste nos bits S e no “vai um” ou carry-out (C_{out}). A lógica para montar a tabela verdade é simples: Se os 3 bits de entrada forem zero, a soma S e o “vai um” serão zero. Se apenas um dos bits de entrada for 1, então a soma será um e o “vai um” será zero. Se dois dos bits de entrada for 1, temos que, na base binária, $1+1 = 10$, ou seja, a soma S será zero e o “vai um” será um. Se os três bits forem 1, então temos que $1+1=10$; $10+1 = 11$; ou seja, tanto a soma quanto o “vai um” serão 1 neste caso. Assim, temos então a seguinte tabela verdade:

| (C_{in}) | A | B | (C_{out}) | S |
|------------|---|---|-------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 1: Tabela verdade para o somador completo

Esta tabela verdade pode ser obtida com as equações do experimento 2:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Podemos usar em cascata N somadores completos para fazer a soma de palavras de N bits:

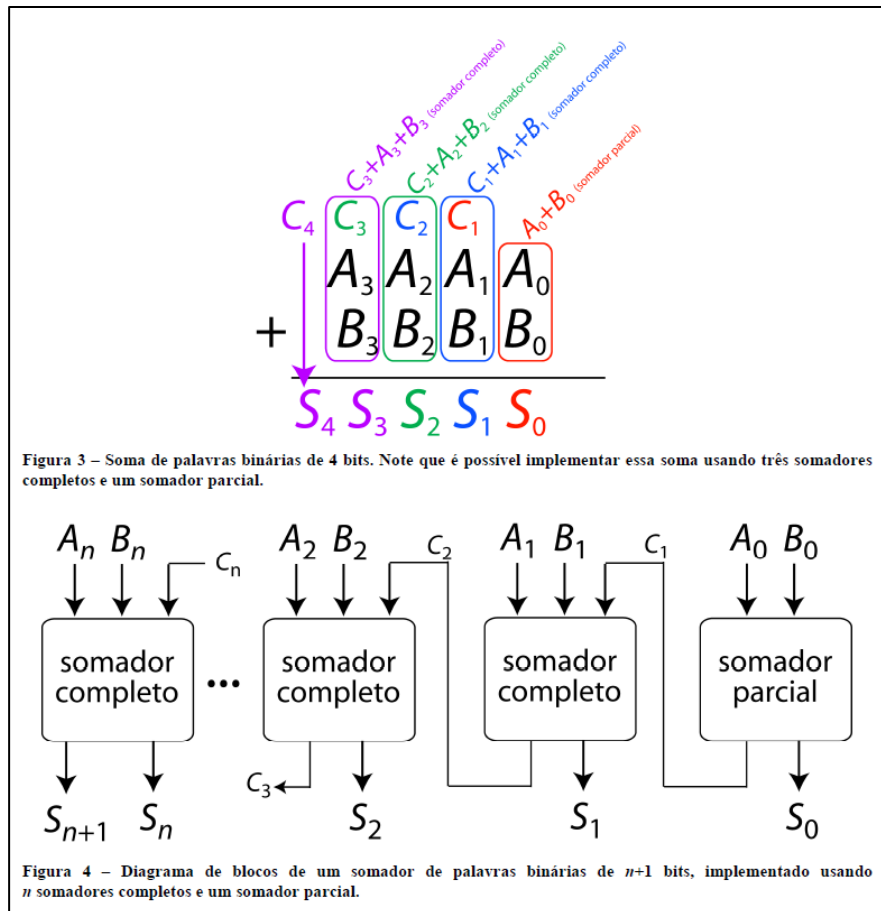


Figura 1: Representação gráfica do cascadeamento de somadores completos - Fonte: Material de Roteiro para o Experimento 5, Depto de Engenharia Elétrica da UNB

O somador de palavras de 4 bits foi implantado no ModelSim com os seguintes códigos:

```
-- Experimento 02 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 02/11/2024

-- Funções lógicas do somador completo:
-- S = A xor B xor Cin
-- Cout = AB or ACin or BCin

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY SOMADOR_COMPLETO IS
    PORT (A,B,CIN: IN STD_LOGIC;          --ENTRADAS
          S,COUT: OUT STD_LOGIC);         --SAÍDAS
END SOMADOR_COMPLETO;

ARCHITECTURE ARC_SOMADOR_COMPLETO OF SOMADOR_COMPLETO IS
BEGIN
    S <= A XOR B XOR CIN;                  --S = A xor B xor Cin
    COUT <= (A AND B) OR (A AND CIN) OR (B AND CIN); --Cout = AB or ACin or BCin
END ARC_SOMADOR_COMPLETO;
```

Código 1: Somador completo do experimento 02

```

-- Experimento 05 - Questão 01
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--SOMADOR DE PALAVRAS DE 4 BITS
--ENTRADA: A E B (4 BITS)
--SAÍDA:      S (5 BITS)

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY E05Q01 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
END E05Q01;

ARCHITECTURE ARC_E05Q01 OF E05Q01 IS
--SOMADOR COMPLETO DO EXPERIMENTO 02 QUESTÃO 01
    COMPONENT SOMADOR_COMPLETO IS
        PORT (A,B,CIN: IN STD_LOGIC;                --ENTRADAS
              S,COUT: OUT STD_LOGIC);                --SAÍDAS
    END COMPONENT;

    SIGNAL C1,C2,C3: STD_LOGIC;

    BEGIN

    SC0: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(0),B(0),'0',S(0),C1);
    SC1: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(1),B(1),C1,S(1),C2);
    SC2: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(2),B(2),C2,S(2),C3);
    SC3: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(3),B(3),C3,S(3),S(4));

    END ARC_E05Q01;

```

Código 2: Ligação entre os 4 somadores completos

O primeiro somador assume o “carry-in” como zero; já o último somador assume seu “carry-out” como o último dígito da soma.

Para simplificar a simulação, visto que na atividade 3 será realizado o teste para todas as combinações de valores dos vetores A e B, a mesma foi realizada considerando os vetores A e B iguais. Desta forma a tabela verdade apresentará apenas 16 resultados:

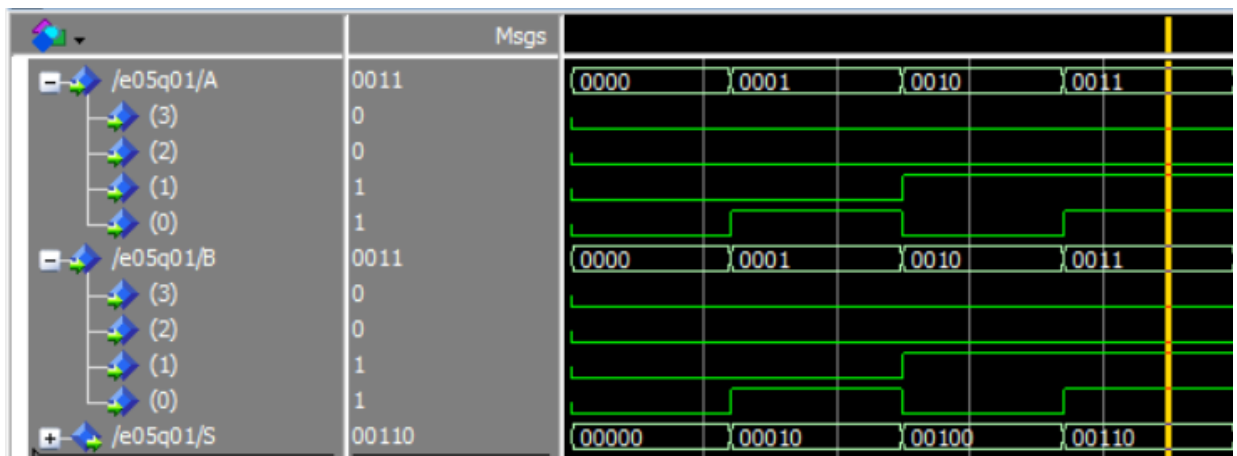


Figura 2: 0000+0000=00000; 0001+0001=00010; 0010+0010=00100; 0011+0011=00110

seria melhor mostrar A, B e S como decimais

 


Figura 3: 0100+0100=01000; 0101+0101=01010; 0110+0110=01100; 0111+0111=01110

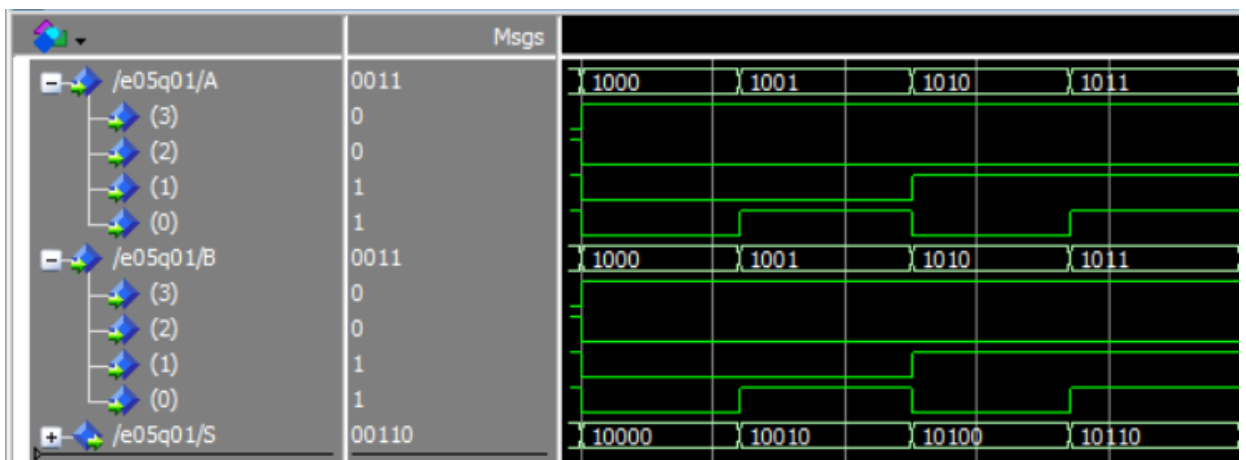


Figura 4: 1000+1000=10000; 1001+1001=10010; 1010+1010=10100; 1011+1011=10110

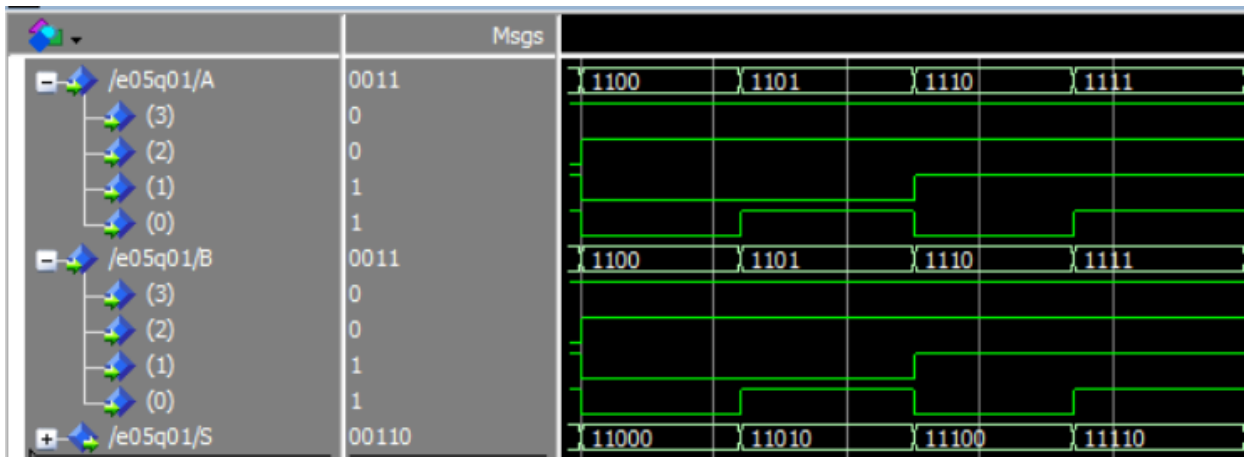


Figura 5: 1100+1100=11000; 1101+1101=11010; 1110+1110=11100; 1111+1111=11110

Montando então a tabela verdade então temos que:

| A/B | A/B (decimal) | S | S(decimal) |
|------|---------------|-------|------------|
| 0000 | 0 | 00000 | 0 |
| 0001 | 1 | 00010 | 2 |
| 0010 | 2 | 00100 | 4 |
| 0011 | 3 | 00110 | 6 |
| 0100 | 4 | 01000 | 8 |
| 0101 | 5 | 01010 | 10 |
| 0110 | 6 | 01100 | 12 |
| 0111 | 7 | 01110 | 14 |
| 1000 | 8 | 10000 | 16 |
| 1001 | 9 | 10010 | 18 |
| 1010 | 10 | 10100 | 20 |
| 1011 | 11 | 10110 | 22 |
| 1100 | 12 | 11000 | 24 |
| 1101 | 13 | 11010 | 26 |
| 1110 | 14 | 11100 | 28 |
| 1111 | 15 | 11110 | 30 |

Tabela 2: Tabela verdade para a simulação da atividade 01

Atividade 02

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um somador de palavras de 4 bits usando o operador '+' do pacote STD_LOGIC_ARITH. A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (de 4 bits cada) e um vetor de saída S (de 5 bits). **Dica:** use o comando 'unsigned(.)' para converter uma variável do tipo STD_LOGIC_VECTOR em UNSIGNED para então usar o operador '+'.

O uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH simplifica bastante a implantação do somador. Com ela, o somador pode ser implantado com uma simples operação matemática de soma:

```
-- Experimento 05 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--SOMADOR DE PALAVRAS DE 4 BITS
--ENTRADA: A E B (4 BITS)
--SAÍDA:      S (5 BITS)

--USAR O OPERADOR '+' DA BIBLIOTECA STD_LOGIC_ARITH

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY E05Q02 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
END E05Q02;

ARCHITECTURE E05Q02_ARC OF E05Q02 IS
BEGIN
    S <= ('0' & UNSIGNED(A)) + ('0' & UNSIGNED(B));
END E05Q02_ARC;
```

Código 3:Implantação do somador de palavras de 4 bits com o uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH

Para o devido funcionamento do código acima, é necessário concatenar um zero por meio do operador &, de modo que os dois operandos da soma possuam o mesmo número de bits que o vetor S.

Novamente, para simplificar a simulação, desta vez o vetor B foi considerado como tendo o valor constante “1111” (15). Assim a tabela verdade novamente apresentará 16 resultados:

 


Figura 6: Resultados: 01111; 10000; 10001; 10010; 10011; 10100; 10101; 10110

 


Figura 7: Resultados: 10111; 11000; 11001; 11010; 11011; 11100; 11101; 11110

Montando a tabela verdade temos que:

| A | A (decimal) | B | B (decimal) | S | S (decimal) |
|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|
| 0000 | 0 | 1111 | 15 | 01111 | 15 |
| 0001 | 1 | 1111 | 15 | 10000 | 16 |
| 0010 | 2 | 1111 | 15 | 10001 | 17 |
| 0011 | 3 | 1111 | 15 | 10010 | 18 |
| 0100 | 4 | 1111 | 15 | 10011 | 19 |
| 0101 | 5 | 1111 | 15 | 10100 | 20 |
| 0110 | 6 | 1111 | 15 | 10101 | 21 |
| 0111 | 7 | 1111 | 15 | 10110 | 22 |
| 1000 | 8 | 1111 | 15 | 10111 | 23 |
| 1001 | 9 | 1111 | 15 | 11000 | 24 |
| 1010 | 10 | 1111 | 15 | 11001 | 25 |
| 1011 | 11 | 1111 | 15 | 11010 | 26 |
| 1100 | 12 | 1111 | 15 | 11011 | 27 |
| 1101 | 13 | 1111 | 15 | 11100 | 28 |
| 1110 | 14 | 1111 | 15 | 11101 | 29 |
| 1111 | 15 | 1111 | 15 | 11110 | 30 |

Tabela 3: Tabela verdade para a simulação da atividade 02

Atividade 03

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um *testbench* para simular e testar o somador de palavras de 4 bits desenvolvido para o item 1. Esse *testbench* deve gerar todas as 256 combinações possíveis de valores para A e B, aguardando 500 nanosegundos entre combinações, e, para cada combinação, comparar a saída do somador do item 1 (utilizado aqui como *Device Under Test*) com a saída do somador do item 2 (utilizado aqui como *golden model*). Para cada combinação em que as saídas não concordarem, deve ser impressa uma mensagem de erro. **Atenção:** o testbench deve ser capaz de imprimir mensagens em caso de erro, mas é esperado que os dois somadores obtenham sempre a mesma saída.

A terceira atividade envolve a criação de dois módulos adicionais. O testbench nos permite realizar a simulação com maior controle, podendo utilizar variáveis e estruturas de repetição. Já o top module serve para fazer a ligação entre os códigos das atividades 01 e 02 com o testbench.

```
-- Experimento 05 - Questão 03
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 16/12/2024

--Testbench

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

ENTITY TESTBENCH IS
    PORT (S_DUT, S_GM: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
          AT, BT:      OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END TESTBENCH;

ARCHITECTURE TESTBENCH_ARC OF TESTBENCH IS
BEGIN
    PROCESS
        VARIABLE CONT_A: UNSIGNED (3 DOWNTO 0);
        VARIABLE CONT_B: UNSIGNED (3 DOWNTO 0);
    BEGIN
        REPORT "INICIANDO TESTE..." SEVERITY NOTE;

        CONT_A := "0000";
        CONT_B := "0000";

        FOR I IN 0 TO 15 LOOP
            AT <= STD_LOGIC_VECTOR(CONT_A);
            FOR J IN 0 TO 15 LOOP
                BT <= STD_LOGIC_VECTOR(CONT_B);
                WAIT FOR 500 ns;
                ASSERT (S_DUT = S_GM) REPORT "FALHOU: I = " &
                    INTEGER'IMAGE(I) & " J = " & INTEGER'IMAGE(J) SEVERITY ERROR;
                CONT_B := CONT_B + "1";
            END LOOP;
            CONT_A := CONT_A + "1";
        END LOOP;

        REPORT "TESTE FINALIZADO!" SEVERITY NOTE;

        WAIT;
    END PROCESS;
END TESTBENCH_ARC;
```

Código 4: Código para o testbench

Usando as duas variáveis `CONT_A` e `CONT_B`, junto com duas estruturas de repetição `FOR` aninhadas, podemos facilmente gerar todas as 256 combinações possíveis para os vetores de entrada `A` e `B`. A cada iteração, o *testbench* irá fazer um `ASSERT` para verificar se a soma do *device under test* (módulo da atividade 01) é igual a soma do *golden module* (módulo da atividade 2), imprimindo uma mensagem de erro em caso de divergência. Em cada iteração há uma pausa de 500 nanosegundos realizada por meio do comando `WAIT`.

```
-- Experimento 05 - Questão 03
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--Top Module

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY TOPMODULE IS
END TOPMODULE;

ARCHITECTURE TOPMODULE_ARC OF TOPMODULE IS

  COMPONENT E05Q01 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  COMPONENT E05Q02 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  COMPONENT TESTBENCH IS
    PORT (S_DUT, S_GM: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
          AT, BT: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  SIGNAL A_SIGNAL, B_SIGNAL: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
  SIGNAL SOM_DUT, SOM_GM: STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);

  BEGIN

  SOMADOR_DUT: E05Q01 PORT MAP(A_SIGNAL, B_SIGNAL, SOM_DUT);
  SOMADOR_GML: E05Q02 PORT MAP(A_SIGNAL, B_SIGNAL, SOM_GM);
  SOMADOR_TST: TESTBENCH PORT MAP(SOM_DUT, SOM_GM, A_SIGNAL, B_SIGNAL);

  END TOPMODULE_ARC;
```

Código 5: Código para o top module

O top module usa o código das atividades 01 e 02, além do testbench, como componentes. Utiliza-se os mesmos sinais (`A_SIGNAL` e `B_SIGNAL`) para os 3 componentes, de modo que a entrada de ambos os somadores seja a mesma gerada pelo testbench. Da mesma forma, os sinais de saída `SOM_DUT` e `SOM_GM` são conectados ao testbench para que se possa fazer o `ASSERT`. Para rodar a simulação, foi selecionada a opção `SIMULATE – RUN – RUN ALL` para o top module.

divida em mais figuras para melhorar a visualização

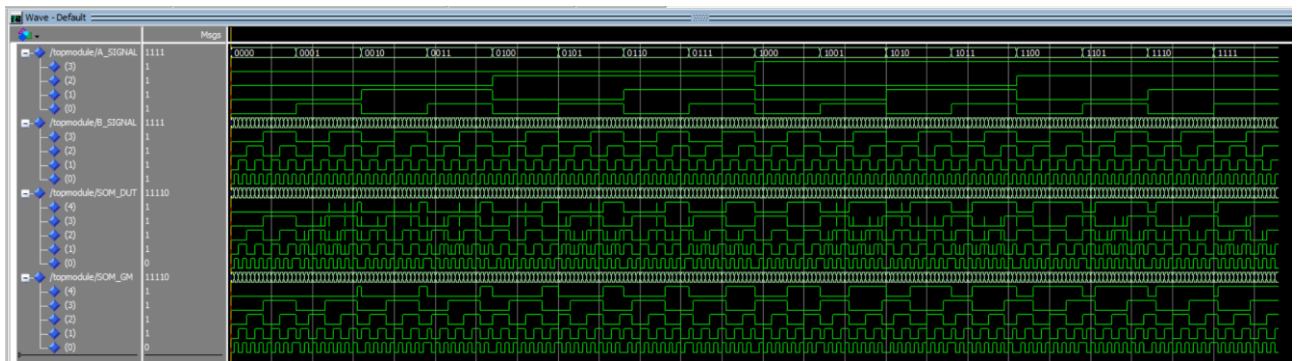


Figura 8: Resultado da simulação para o top module

```
Transcript
add wave -position end sim:/topmodule/B_SIGNAL
add wave -position end sim:/topmodule/SOM_DUT
add wave -position end sim:/topmodule/SOM_GM
VSIM 46> run -all
# ** Note: INICIANDO TESTE...
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /topmodule/SOMADOR_TST
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /topmodule/SOMADOR_GML
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /topmodule/SOMADOR_GML
# ** Note: TESTE FINALIZADO!
# Time: 128 us Iteration: 0 Instance: /topmodule/SOMADOR_TST
VSIM 47>
```

0 ps to 134400 ns Project : Experimento05 Now: 128 us Delta: 1 sim:/topmodule

Figura 9: Log da simulação

Como esperado, embora previsto no testbench, como não houve divergência entre a soma calculada pelo device under test e a soma calculada pelo golden module, não houve nenhuma impressão de mensagem de erro; houve impressão apenas das mensagens de início e fim do teste.

Descrever as atividades: 2 de 2 pontos.
Explicações sobre os códigos: 3 de 3 pontos.
Explicações simulações: 2,5 de 3 pontos.
Tabelas-verdade: 1 de 1 ponto.
Formatação: 1 de 1 ponto.

Nota: 9,5 de 10