

Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação

Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Turma: 08



Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais

Tema: Experimento 05 – Operações
Aritméticas e Testbenches

Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar

Matrícula: 241037112

Professor: Eduardo Paiva

Lista de Referências

Figura 1: Representação gráfica do cascadeamento de somadores completos - Fonte: Material de Roteiro para o Experimento 5, Depto de Engenharia Elétrica da UNB	4
Figura 2: $0000+0000=00000$; $0001+0001=00010$; $0010+0010=00100$; $0011+0011=00110$	5
Figura 3: $0100+0100=01000$; $0101+0101=01010$; $0110+0110=01100$; $0111+0111=01110$	6
Figura 4: $1000+1000=10000$; $1001+1001=10010$; $1010+1010=10100$; $1011+1011=10110$	6
Figura 5: $1100+1100=11000$; $1101+1101=11010$; $1110+1110=11100$; $1111+1111=11110$	6
Figura 6: Resultados: 01111; 10000; 10001; 10010; 10011; 10100; 10101; 10110.....	8
Figura 7: Resultados: 10111; 11000; 11001; 11010; 11011; 11100; 11101; 11110.....	8
Figura 8: Resultado da simulação para o top module	11
Figura 9: Log da simulação	11
Tabela 1: Tabela verdade para o somador completo	3
Tabela 2: Tabela verdade para a simulação da atividade 01	7
Tabela 3: Tabela verdade para a simulação da atividade 02	8
Código 1: Somador completo do experimento 02	4
Código 2: Ligação entre os 4 somadores completos	5
Código 3: Implantação do somador de palavras de 4 bits com o uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH.....	7
Código 4: Código para o testbench	9
Código 5: Código para o top module.....	10

Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Implementar um somador de palavras binárias usando somadores completos em cascata.
- Usar o pacote STD_LOGIC_ARITH
- Desenvolver um *testbench* para simulação de circuitos em VHDL

Atividade 01

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um somador de palavras de 4 bits usando apenas somadores completos (desenvolvidos no experimento 2). A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (de 4 bits cada) e um vetor de saída S (de 5 bits). Inclua os somadores completos desenvolvidos anteriormente como componentes. Sua arquitetura principal deve fazer **apenas** conexões entre os elementos.

O somador completo é um circuito que recebe 3 bits de entrada – os dois primeiros bits iremos nomear como A e B e são os bits que serão somados e o terceiro bit é o “vem um” ou, em inglês, carry-in (C_{in}). A saída consiste nos bits S e no “vai um” ou carry-out (C_{out}). A lógica para montar a tabela verdade é simples: Se os 3 bits de entrada forem zero, a soma S e o “vai um” serão zero. Se apenas um dos bits de entrada for 1, então a soma será um e o “vai um” será zero. Se dois dos bits de entrada for 1, temos que, na base binária, $1+1 = 10$, ou seja, a soma S será zero e o “vai um” será um. Se os três bits forem 1, então temos que $1+1=10$; $10+1 = 11$; ou seja, tanto a soma quanto o “vai um” serão 1 neste caso. Assim, temos então a seguinte tabela verdade:

(C_{in})	A	B	(C_{out})	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Tabela 1: Tabela verdade para o somador completo

Esta tabela verdade pode ser obtida com as equações do experimento 2:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Podemos usar em cascata N somadores completos para fazer a soma de palavras de N bits:

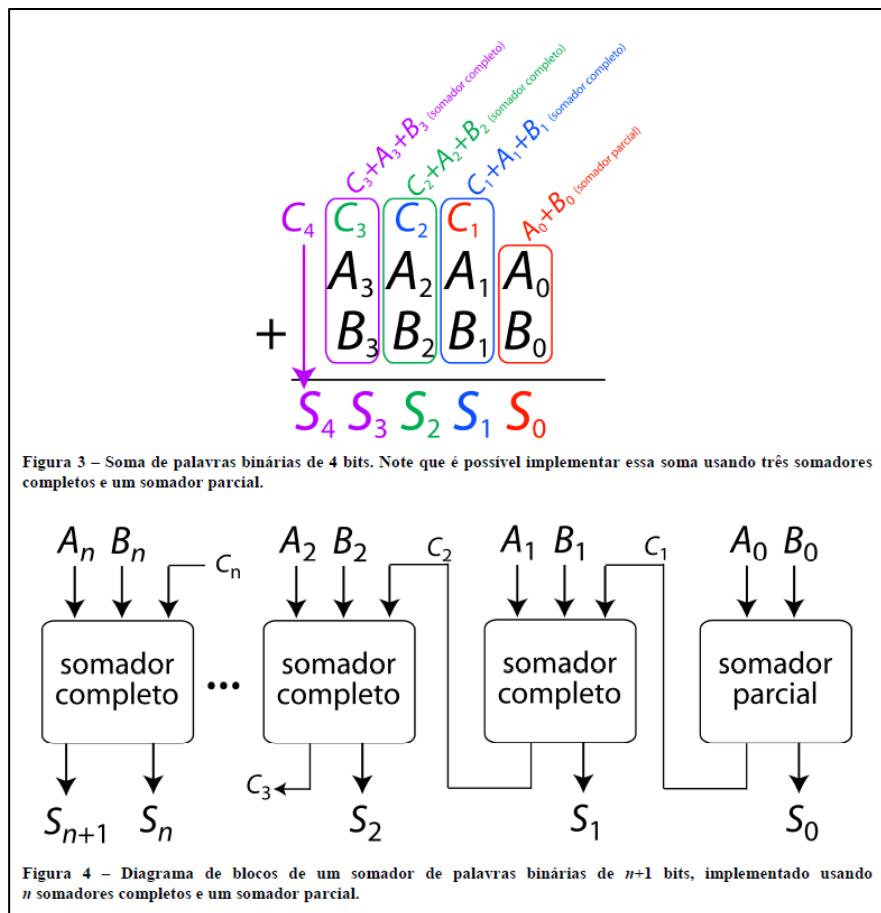


Figura 1: Representação gráfica do cascadeamento de somadores completos - Fonte: Material de Roteiro para o Experimento 5, Depto de Engenharia Elétrica da UNB

O somador de palavras de 4 bits foi implantado no ModelSim com os seguintes códigos:

```
-- Experimento 02 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 02/11/2024

-- Funções lógicas do somador completo:
-- S = A xor B xor Cin
-- Cout = AB or ACin or BCin

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY SOMADOR_COMPLETO IS
    PORT (A,B,CIN: IN STD_LOGIC;          --ENTRADAS
          S,COUT: OUT STD_LOGIC);         --SAÍDAS
END SOMADOR_COMPLETO;

ARCHITECTURE ARC_SOMADOR_COMPLETO OF SOMADOR_COMPLETO IS
BEGIN
    S <= A XOR B XOR CIN;                  --S = A xor B xor Cin
    COUT <= (A AND B) OR (A AND CIN) OR (B AND CIN); --Cout = AB or ACin or BCin
END ARC_SOMADOR_COMPLETO;
```

Código 1: Somador completo do experimento 02

```

-- Experimento 05 - Questão 01
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--SOMADOR DE PALAVRAS DE 4 BITS
--ENTRADA: A E B (4 BITS)
--SAÍDA:      S (5 BITS)

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY E05Q01 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
END E05Q01;

ARCHITECTURE ARC_E05Q01 OF E05Q01 IS
--SOMADOR COMPLETO DO EXPERIMENTO 02 QUESTÃO 01
COMPONENT SOMADOR_COMPLETO IS
    PORT (A,B,CIN: IN STD_LOGIC;                --ENTRADAS
          S,COUT: OUT STD_LOGIC);                --SAÍDAS
END COMPONENT;

SIGNAL C1,C2,C3: STD_LOGIC;

BEGIN

SC0: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(0),B(0),'0',S(0),C1);
SC1: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(1),B(1),C1,S(1),C2);
SC2: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(2),B(2),C2,S(2),C3);
SC3: SOMADOR_COMPLETO PORT MAP (A(3),B(3),C3,S(3),S(4));

END ARC_E05Q01;

```

Código 2: Ligação entre os 4 somadores completos

O primeiro somador assume o “carry-in” como zero; já o último somador assume seu “carry-out” como o último dígito da soma.

Para simplificar a simulação, visto que na atividade 3 será realizado o teste para todas as combinações de valores dos vetores A e B, a mesma foi realizada considerando os vetores A e B iguais. Desta forma a tabela verdade apresentará apenas 16 resultados:

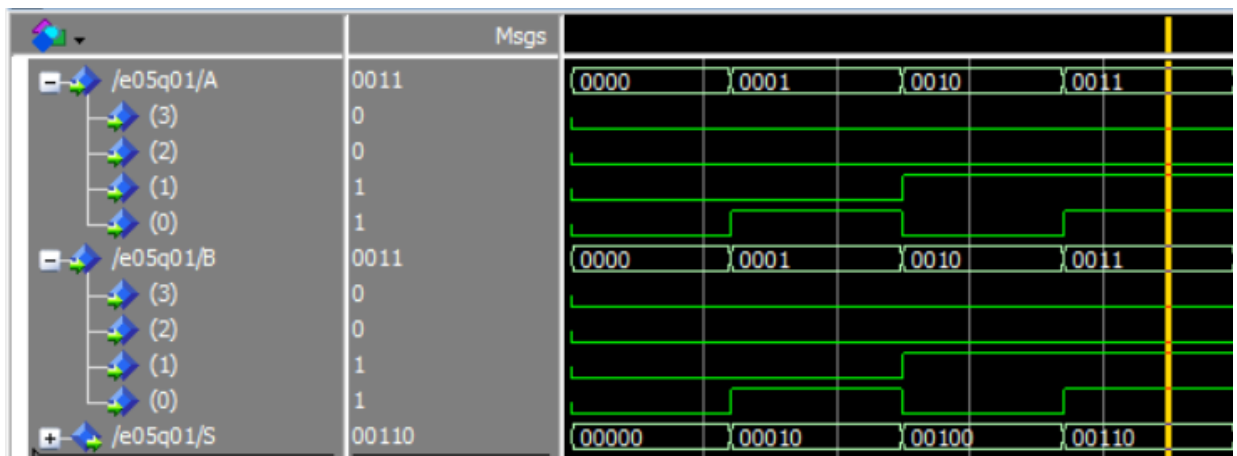


Figura 2: 0000+0000=00000; 0001+0001=00010; 0010+0010=00100; 0011+0011=00110

 


Figura 3: 0100+0100=01000; 0101+0101=01010; 0110+0110=01100; 0111+0111=01110

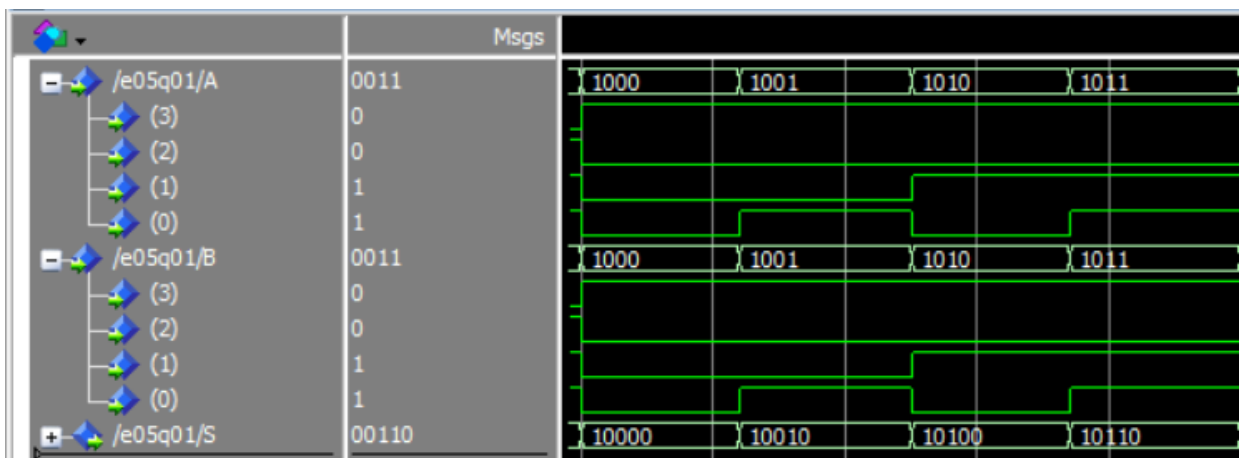


Figura 4: 1000+1000=10000; 1001+1001=10010; 1010+1010=10100; 1011+1011=10110

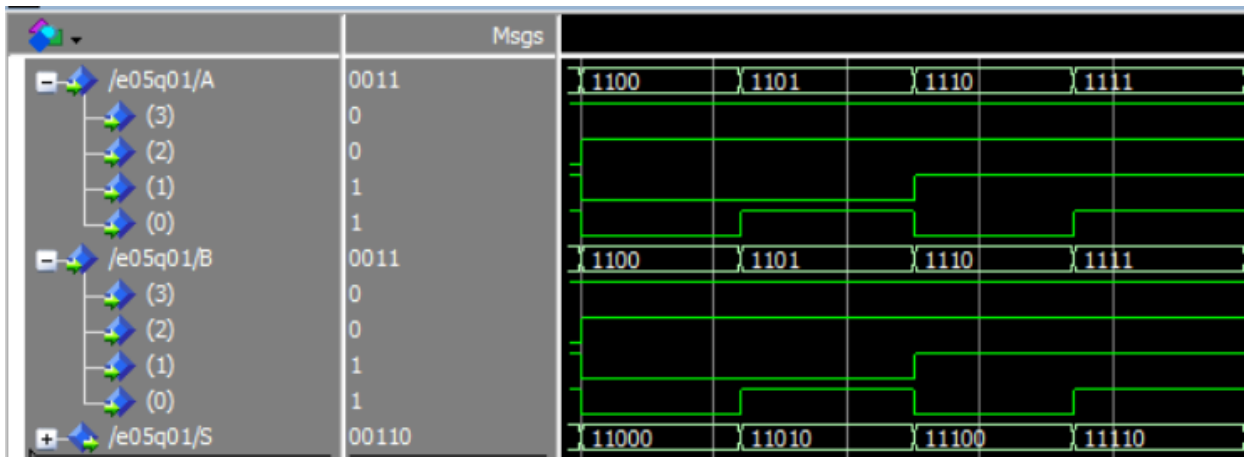


Figura 5: 1100+1100=11000; 1101+1101=11010; 1110+1110=11100; 1111+1111=11110

Montando então a tabela verdade então temos que:

A/B	A/B (decimal)	S	S(decimal)
0000	0	00000	0
0001	1	00010	2
0010	2	00100	4
0011	3	00110	6
0100	4	01000	8
0101	5	01010	10
0110	6	01100	12
0111	7	01110	14
1000	8	10000	16
1001	9	10010	18
1010	10	10100	20
1011	11	10110	22
1100	12	11000	24
1101	13	11010	26
1110	14	11100	28
1111	15	11110	30

Tabela 2: Tabela verdade para a simulação da atividade 01

Atividade 02

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um somador de palavras de 4 bits usando o operador '+' do pacote STD_LOGIC_ARITH. A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (de 4 bits cada) e um vetor de saída S (de 5 bits). **Dica:** use o comando 'unsigned(.)' para converter uma variável do tipo STD_LOGIC_VECTOR em UNSIGNED para então usar o operador '+'.

O uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH simplifica bastante a implantação do somador. Com ela, o somador pode ser implantado com uma simples operação matemática de soma:

```
-- Experimento 05 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--SOMADOR DE PALAVRAS DE 4 BITS
--ENTRADA: A E B (4 BITS)
--SAÍDA:      S (5 BITS)

--USAR O OPERADOR '+' DA BIBLIOTECA STD_LOGIC_ARITH

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY E05Q02 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
END E05Q02;

ARCHITECTURE E05Q02_ARC OF E05Q02 IS
BEGIN
    S <= ('0' & UNSIGNED(A)) + ('0' & UNSIGNED(B));
END E05Q02_ARC;
```

Código 3:Implantação do somador de palavras de 4 bits com o uso da biblioteca STD_LOGIC_ARITH

Para o devido funcionamento do código acima, é necessário concatenar um zero por meio do operador &, de modo que os dois operandos da soma possuam o mesmo número de bits que o vetor S.

Novamente, para simplificar a simulação, desta vez o vetor B foi considerado como tendo o valor constante “1111” (15). Assim a tabela verdade novamente apresentará 16 resultados:

 


Figura 6: Resultados: 01111; 10000; 10001; 10010; 10011; 10100; 10101; 10110

 


Figura 7: Resultados: 10111; 11000; 11001; 11010; 11011; 11100; 11101; 11110

Montando a tabela verdade temos que:

A	A (decimal)	B	B (decimal)	S	S (decimal)
0000	0	1111	15	01111	15
0001	1	1111	15	10000	16
0010	2	1111	15	10001	17
0011	3	1111	15	10010	18
0100	4	1111	15	10011	19
0101	5	1111	15	10100	20
0110	6	1111	15	10101	21
0111	7	1111	15	10110	22
1000	8	1111	15	10111	23
1001	9	1111	15	11000	24
1010	10	1111	15	11001	25
1011	11	1111	15	11010	26
1100	12	1111	15	11011	27
1101	13	1111	15	11100	28
1110	14	1111	15	11101	29
1111	15	1111	15	11110	30

Tabela 3: Tabela verdade para a simulação da atividade 02

Atividade 03

Escreva em VHDL e simule no ModelSim um *testbench* para simular e testar o somador de palavras de 4 bits desenvolvido para o item 1. Esse *testbench* deve gerar todas as 256 combinações possíveis de valores para A e B, aguardando 500 nanosegundos entre combinações, e, para cada combinação, comparar a saída do somador do item 1 (utilizado aqui como *Device Under Test*) com a saída do somador do item 2 (utilizado aqui como *golden model*). Para cada combinação em que as saídas não concordarem, deve ser impressa uma mensagem de erro. **Atenção:** o testbench deve ser capaz de imprimir mensagens em caso de erro, mas é esperado que os dois somadores obtenham sempre a mesma saída.

A terceira atividade envolve a criação de dois módulos adicionais. O testbench nos permite realizar a simulação com maior controle, podendo utilizar variáveis e estruturas de repetição. Já o top module serve para fazer a ligação entre os códigos das atividades 01 e 02 com o testbench.

```
-- Experimento 05 - Questão 03
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 16/12/2024

--Testbench

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

ENTITY TESTBENCH IS
    PORT (S_DUT, S_GM: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
          AT, BT:      OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END TESTBENCH;

ARCHITECTURE TESTBENCH_ARC OF TESTBENCH IS
BEGIN
    PROCESS
        VARIABLE CONT_A: UNSIGNED (3 DOWNTO 0);
        VARIABLE CONT_B: UNSIGNED (3 DOWNTO 0);
    BEGIN
        REPORT "INICIANDO TESTE..." SEVERITY NOTE;

        CONT_A := "0000";
        CONT_B := "0000";

        FOR I IN 0 TO 15 LOOP
            AT <= STD_LOGIC_VECTOR(CONT_A);
            FOR J IN 0 TO 15 LOOP
                BT <= STD_LOGIC_VECTOR(CONT_B);
                WAIT FOR 500 ns;
                ASSERT (S_DUT = S_GM) REPORT "FALHOU: I = " &
                    INTEGER'IMAGE(I) & " J = " & INTEGER'IMAGE(J) SEVERITY ERROR;
                CONT_B := CONT_B + "1";
            END LOOP;
            CONT_A := CONT_A + "1";
        END LOOP;

        REPORT "TESTE FINALIZADO!" SEVERITY NOTE;

        WAIT;
    END PROCESS;
END TESTBENCH_ARC;
```

Código 4: Código para o testbench

Usando as duas variáveis `CONT_A` e `CONT_B`, junto com duas estruturas de repetição `FOR` aninhadas, podemos facilmente gerar todas as 256 combinações possíveis para os vetores de entrada `A` e `B`. A cada iteração, o *testbench* irá fazer um `ASSERT` para verificar se a soma do *device under test* (módulo da atividade 01) é igual a soma do *golden module* (módulo da atividade 2), imprimindo uma mensagem de erro em caso de divergência. Em cada iteração há uma pausa de 500 nanosegundos realizada por meio do comando `WAIT`.

```
-- Experimento 05 - Questão 03
-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
-- Turma 08
-- Data: 11/12/2024

--Top Module

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY TOPMODULE IS
END TOPMODULE;

ARCHITECTURE TOPMODULE_ARC OF TOPMODULE IS

  COMPONENT E05Q01 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  COMPONENT E05Q02 IS
    PORT (A,B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  COMPONENT TESTBENCH IS
    PORT (S_DUT, S_GM: IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
          AT, BT: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
  END COMPONENT;

  SIGNAL A_SIGNAL, B_SIGNAL: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
  SIGNAL SOM_DUT, SOM_GM: STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);

  BEGIN

  SOMADOR_DUT: E05Q01 PORT MAP(A_SIGNAL, B_SIGNAL, SOM_DUT);
  SOMADOR_GML: E05Q02 PORT MAP(A_SIGNAL, B_SIGNAL, SOM_GM);
  SOMADOR_TST: TESTBENCH PORT MAP(SOM_DUT, SOM_GM, A_SIGNAL, B_SIGNAL);

  END TOPMODULE_ARC;
```

Código 5: Código para o top module

O top module usa o código das atividades 01 e 02, além do testbench, como componentes. Utiliza-se os mesmos sinais (`A_SIGNAL` e `B_SIGNAL`) para os 3 componentes, de modo que a entrada de ambos os somadores seja a mesma gerada pelo testbench. Da mesma forma, os sinais de saída `SOM_DUT` e `SOM_GM` são conectados ao testbench para que se possa fazer o `ASSERT`. Para rodar a simulação, foi selecionada a opção `SIMULATE – RUN – RUN ALL` para o top module.

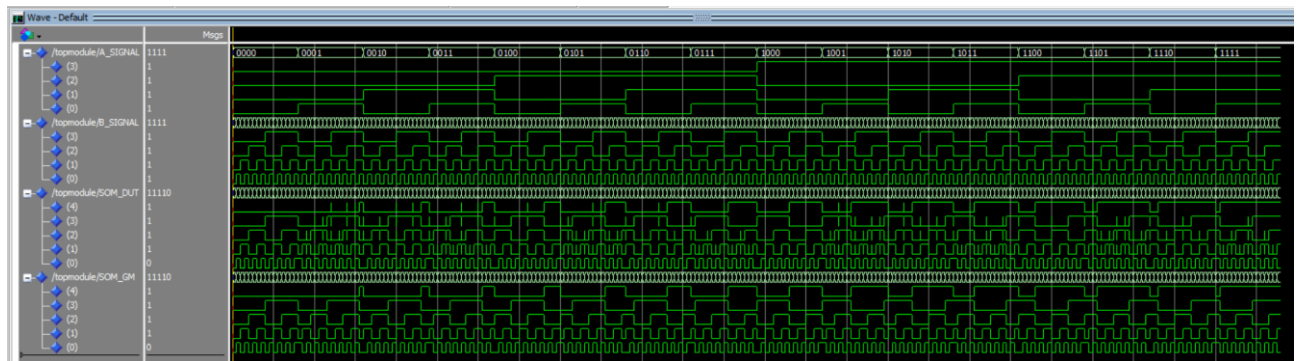


Figura 8: Resultado da simulação para o top module

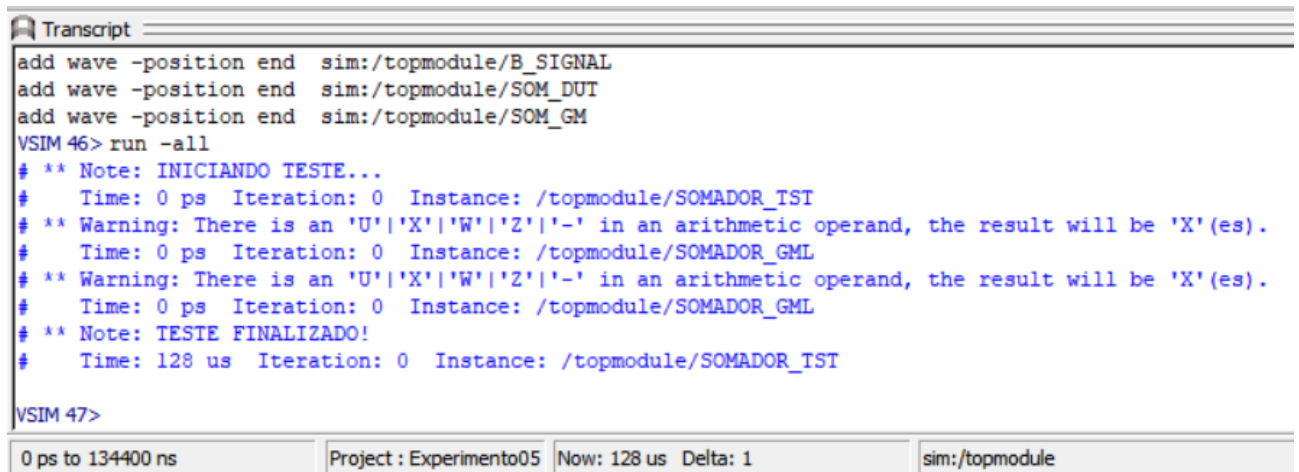


Figura 9: Log da simulação

Como esperado, embora previsto no testbench, como não houve divergência entre a soma calculada pelo device under test e a soma calculada pelo golden module, não houve nenhuma impressão de mensagem de erro; houve impressão apenas das mensagens de início e fim do teste.