

Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação

Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Turma: 08



Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais

Tema: Experimento 07 – Máquinas de Estado de Moore

Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar

Matrícula: 241037112

Professor: Eduardo Paiva

Figura 1:Diagrama de Transição de Estados para a máquina de refrigerante proposta – Imagem do autor feita com a ferramenta online draw.io.....	4
Figura 2:Resultado da simulação para a máquina de refrigerante	10
Figura 3:Resultado do primeiro cenário de teste.....	10
Figura 4:Resultado do segundo cenário de teste.....	11
Figura 5:Resultado do terceiro cenário de teste	11
Figura 6:Resultado do quarto cenário de teste.....	12
Figura 7:Resultado do quinto cenário de teste	12
Figura 8:Resultado do sexto cenário de teste.....	12
Figura 9:Resultado do sétimo cenário de teste	13
Figura 10:Resultado do oitavo cenário de teste	13
Figura 11:Resultado do nono cenário de teste	14
Figura 12:Resultado do décimo cenário de teste	14
Figura 13:Resultado do décimo primeiro cenário de teste.....	15
Figura 14:Resultado do décimo segundo cenário de teste.....	15
Figura 15:Resultado do décimo terceiro cenário de teste.....	15
Figura 16:Código do décimo quarto cenário de teste realizado.....	15
Figura 17:Resultado do décimo quarto cenário de teste.....	16

Tabela 1: Tabela de Transição de estados para a máquina de refrigerantes proposta	5
---	---

Código 1:Modelagem da máquina de refrigerante.....	7
Código 2: Definição do tipo customizado ESTADO	7
Código 3:Testbench para a máquina de refrigerante	10
Código 4:Código do primeiro cenário de teste realizado	10
Código 5:Código do segundo cenário de teste realizado	11
Código 6:Código do terceiro cenário de teste realizado	11
Código 7:Código do quarto, quinto e sexto cenário de teste realizado	12
Código 8:Código do sétimo, oitavo, nono e décimo cenário de teste realizado.....	13
Código 9:Código do décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro cenário de teste realizado	14

Introdução

O presente experimento tem o seguinte objetivo:

- Implementar uma máquina de estados síncrona do tipo Moore em VHDL e a simular no ModelSim

Atividade

Implemente em VHDL e simule no ModelSim uma máquina de estados síncrona do tipo Moore para controlar uma máquina de vendas que aceita moedas de 25 centavos e 50 centavos. A cada transição do clock, a máquina deve contar o dinheiro inserido e liberar o produto e o troco assim que a soma totalizar ou exceder 1 real. A máquina deve aceitar qualquer combinação de moedas de 25 centavos e 50 centavos, em qualquer ordem. O usuário pode cancelar a compra a qualquer momento, desde que a soma das moedas ainda esteja abaixo de 1 real.

Considere que a máquina vende apenas um produto e que ele é liberado automaticamente quando a soma das moedas inseridas atingir ou exceder 1 real, com ou sem troco. Considere também que o usuário faz, no máximo, uma ação a cada período do clock. Isso impede, por exemplo, a possibilidade de o usuário inserir R\$ 1,50.

A entidade VHDL deve ter duas entradas: um clock (de um bit) e um vetor A de dois bits. Se $A = 01$, foi inserida uma moeda de 25 centavos, se $A = 10$, foi inserida uma moeda de 50 centavos, se $A = 11$, o usuário solicitou o cancelamento da compra e, se $A = 00$, não houve ação do usuário. As saídas serão três, todas de um bit: uma para indicar se a máquina liberou o produto, outra para indicar se a máquina devolveu uma moeda de 25 centavos e outra para indicar se a máquina devolveu uma moeda de 50 centavos. Após o fim da venda (pela liberação do produto ou cancelamento), a máquina deve voltar ao estado inicial. Uma vez que a soma das moedas atinja ou exceda 1 real ou que o usuário cancele a compra, a máquina só aceitará novas moedas após voltar ao estado inicial.

ATENÇÃO! Considere os seguintes pontos:

- Antes de começar a escrever o código, desenhe o diagrama de transição de estados, você deve incluí-lo no relatório.
- Lembre-se que a variável A tem quatro valores possíveis, logo, para cada estado, pode haver até quatro transições possíveis.
- Em alguns casos, não serão possíveis todos os valores de A . Por exemplo, se a máquina já acumulou 1 real ou mais, não é mais possível inserir moedas nem cancelar a compra, logo, o único valor de entrada possível neste estado é $A=00$ (seu código deve simplesmente ignorar outros valores de entrada, eles seriam fisicamente impossíveis em uma implementação real).

Uma máquina de estados de Moore é um tipo de máquina de estados finita onde as saídas são determinadas apenas pelo estado atual da máquina. Em outras palavras, para cada estado, há uma saída específica associada a ele. No caso de uma máquina de Moore síncrona, as transições de estado irão ocorrer no evento de sincronia, sendo este geralmente a borda de subida do clock.

O processo de arquitetura de uma máquina de estados geralmente envolve as seguintes etapas:

- Preparo do diagrama de transição de estados
- Preparo da tabela de transição de estados
- Atribuição de códigos aos estados da tabela de transição
- Construção das equações do próximo estado a partir da tabela de transição de estados
- Construção das equações das saídas a partir das equações de próximo estado
- Montagem do circuito de forma a atender as equações de próximo estado e das saídas

Por meio da linguagem VHDL podemos modelar e simular uma máquina que atenda os requisitos propostos sem necessariamente descrever a arquitetura física do circuito – no caso, pensando no conceito de caixa preta, precisamos que a máquina modelada apenas atenda os requisitos de entrada e saída. Embora dessa forma o modelo não seja possível de ser implantado fisicamente, ainda assim ele terá utilidade como “*golden module*” para a realização de testes.

Mesmo para este modelo ideal, ainda assim se faz necessário preparar o diagrama de transição e a tabela de transição de estados. Estes dois componentes irão definir qual o comportamento esperado para a máquina.

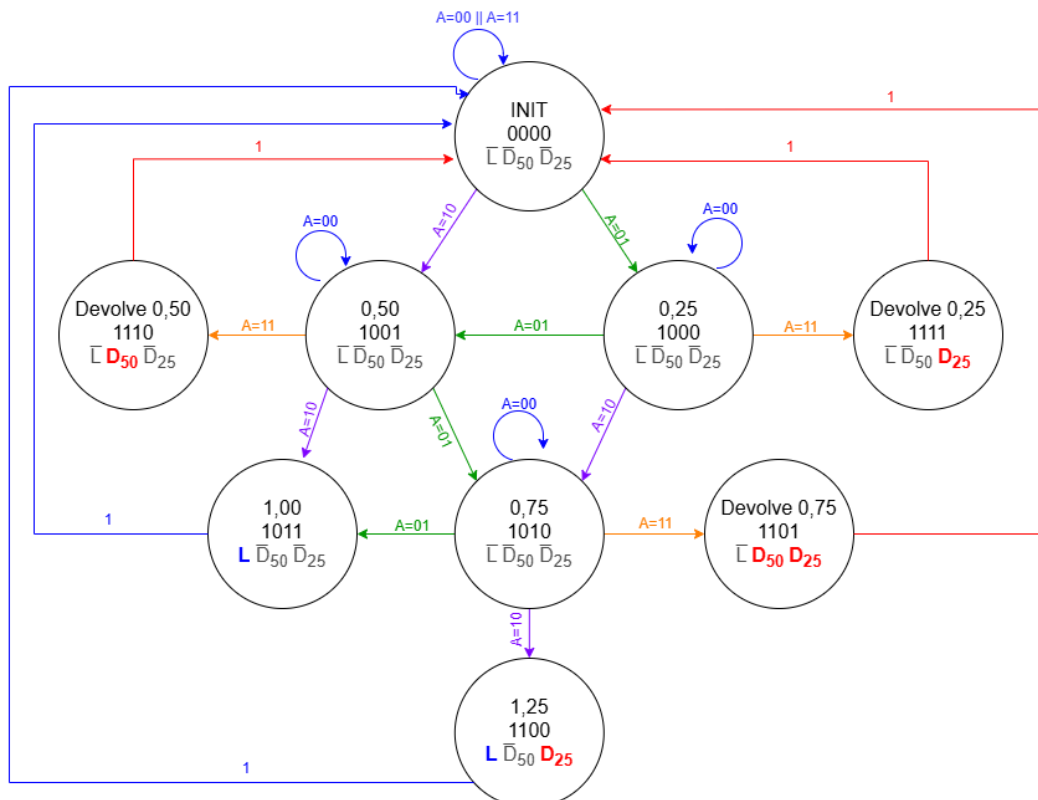


Figura 1: Diagrama de Transição de Estados para a máquina de refrigerante proposta – Imagem do autor feita com a ferramenta online draw.io

Para a máquina proposta foram definidos 9 estados: INIT; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; Devolve 0,75; Devolve 0,50; Devolve 0,25. De acordo com o comportamento definido no enunciado, os estados INIT, 0,25, 0,50 e 0,75 devem aceitar todas as combinações possíveis de entrada. A partir do momento em que a máquina atinge 1 real, situação representada pelos estados 1,00 e 1,25, ou que seja solicitada a devolução, situação representada pelos estados Devolve 0,75, Devolve 0,50 e Devolve 0,25, a máquina deve então impedir a inserção de novas moedas e voltar ao estado inicial INIT, momento em que voltará a aceitar novas moedas.

Nome	Estado				Entrada - A1A0				Saídas		
	S4	S3	S2	S1	00 (fazer nada)	01 (moeda de 0,25)	11 pedir devolução	10 (moeda de 0,50)	L	D50	D25
INIT	0	0	0	0	0000 (INIT)	1000 (0,25)	0000 (INIT)	1001 (0,50)	0	0	0
Estados não utilizados (Don't Care)	0	0	0	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	0	1	0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	0	1	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	1	0	0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	1	0	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	1	1	0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
	0	1	1	1	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
0,25	1	0	0	0	1000 (0,25)	1001 (0,50)	1111 (Devolve 0,25)	1010 (0,75)	0	0	0
0,50	1	0	0	1	1001 (0,50)	1010 (0,75)	1110 (Devolve 0,25)	1011 (1,00)	0	0	0
0,75	1	0	1	0	1010 (0,75)	1011 (1,00)	1101 (Devolve 0,75)	1100 (1,25)	0	0	0
1,00	1	0	1	1	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	1	0	0
1,25	1	1	0	0	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	1	0	1
Devolve 0,75	1	1	0	1	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0	1	1
Devolve 0,50	1	1	1	0	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0	1	0
Devolve 0,25	1	1	1	1	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0000 (INIT)	0	0	1

Tabela 1: Tabela de Transição de estados para a máquina de refrigerantes proposta

Em uma máquina real, o estado da máquina é registrado com o uso de flip-flops. Para n flip-flops, é possível registrar 2^n estados. Como foi necessário criar 9 estados, em tese com 3 flip-flops seria possível representar apenas $2^3=8$ estados, sendo assim um número insuficiente de flip-flops. No entanto, com 4 flip-flops temos então $2^4=16$ estados possíveis; como apenas 9 estados foram designados, temos 7 estados não utilizados.

Há duas abordagens para lidar com esses estados, a abordagem de custo mínimo e a abordagem de risco mínimo. No custo mínimo, designamos *don't cares* para os estados não utilizados. Esta abordagem, embora mais barata, apresenta o risco de, por alguma situação inesperada, a máquina acabar transitando para um desses estados e, a partir daí, tendo então um comportamento não definido. A outra alternativa, risco mínimo, envolve planejar para os estados não utilizados a transição para um determinado estado, de forma a assegurar o conhecimento do comportamento da máquina independente do estado atual e da próxima transição. Para esta máquina, por exemplo, uma boa alternativa seria regredir dos estados não

utilizado para o estado INIT. No entanto, como o experimento está sendo modelado como “golden module”, iremos então assumir que a máquina é perfeita e incapaz de transitar para um dos estados indefinidos, e assim então será modelada sob a abordagem de custo mínimo. A máquina foi modelada através do código a seguir:

```

0  -- Experimento 07
1  -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
2  -- Turma 08
3  -- Data: 25/01/2025
4
5  -- Maquina de Estado Síncrona de Moore - Máquina de Refrigerante
6
7  LIBRARY IEEE;
8  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
9  USE WORK.type_estado.ALL;
10
11
12 ENTITY MAQ_MOORE_REFRI is
13     PORT (
14         CLK          : IN  STD_LOGIC;
15         A             : IN  STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
16         L, D50, D25 : OUT STD_LOGIC;
17         CURRENT_STATE: OUT ESTADO
18     );
19 END MAQ_MOORE_REFRI;
20
21 ARCHITECTURE ARC_MAQ_MOORE_REFRI OF MAQ_MOORE_REFRI IS
22
23     SIGNAL ESTADO_ATUAL, PROXIMO_ESTADO: ESTADO;
24
25 BEGIN
26     CURRENT_STATE <= ESTADO_ATUAL;
27     PROCESSO_SINCRONO: PROCESS (CLK)
28     BEGIN
29         IF RISING_EDGE(CLK) THEN
30             ESTADO_ATUAL <= PROXIMO_ESTADO;
31         END IF;
32     END PROCESS PROCESSO_SINCRONO;
33
34     PROCESSO_COMBINACIONAL: PROCESS (ESTADO_ATUAL, A)
35     BEGIN
36         L <= '0';
37         D50 <= '0';
38         D25 <= '0';
39         CASE ESTADO_ATUAL IS
40             WHEN INIT =>
41                 CASE A IS
42                     WHEN "00" => PROXIMO_ESTADO <= INIT;
43                     WHEN "01" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_25;
44                     WHEN "10" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_50;
45                     WHEN "11" => PROXIMO_ESTADO <= INIT;
46                     WHEN OTHERS => PROXIMO_ESTADO <= INIT;
47                 END CASE;
48             WHEN VLR_25 =>
49                 CASE A IS
50                     WHEN "00" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_25;
51                     WHEN "01" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_50;
52                     WHEN "10" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_75;
53                     WHEN "11" => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_25;
54             -- EM CASO DE ALGUM DEFEITO, A MÁQUINA IRÁ DEVOLVER OS 25 CENTAVOS
55             WHEN OTHERS => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_25;
56         END CASE;

```

```

57         WHEN VLR_50 =>
58             CASE A IS
59                 WHEN "00" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_50;
60                 WHEN "01" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_75;
61                 WHEN "10" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_100;
62                 WHEN "11" => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_50;
63         -- EM CASO DE ALGUM DEFEITO, A MÁQUINA IRÁ DEVOLVER OS 50 CENTAVOS
64                 WHEN OTHERS => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_50;
65             END CASE;
66         WHEN VLR_75 =>
67             CASE A is
68                 WHEN "00" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_75;
69                 WHEN "01" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_100;
70                 WHEN "10" => PROXIMO_ESTADO <= VLR_125;
71                 WHEN "11" => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_75;
72         -- EM CASO DE ALGUM DEFEITO, A MÁQUINA IRÁ DEVOLVER OS 75 CENTAVOS
73                 WHEN OTHERS => PROXIMO_ESTADO <= DEVOLVE_75;
74             END CASE;
75         --PARA TODOS OS DEMAIS CASOS, O PROXIMO ESTADO SEMPRE SERA
76         --INIT. ASSIM QUE A MAQUINA CONSIGA 1 REAL OU SEJA SOLICITADO
77         --A DEVOLUCAO, SÓ SERÁ ACEITO NOVOS DEPÓSITOS APÓS A MÁQUINA VOLTAR
78         --AO ESTADO INICIAL
79         WHEN VLR_100 =>
80             PROXIMO_ESTADO <= INIT;
81             L <= '1'; -- LIBERA O REFRI
82         WHEN VLR_125 =>
83             PROXIMO_ESTADO <= INIT;
84             L <= '1'; -- LIBERA O REFRI
85             D25 <= '1'; -- DEVOLVE 25 CENTAVOS
86         WHEN DEVOLVE_75 =>
87             PROXIMO_ESTADO <= INIT;
88             D50 <= '1'; -- DEVOLVE 50 CENTAVOS
89             D25 <= '1'; -- DEVOLVE 25 CENTAVOS
90         WHEN DEVOLVE_50 =>
91             PROXIMO_ESTADO <= INIT;
92             D50 <= '1'; -- DEVOLVE 50 CENTAVOS
93         WHEN DEVOLVE_25 =>
94             PROXIMO_ESTADO <= INIT;
95             D25 <= '1'; -- DEVOLVE 25 CENTAVOS
96         END CASE;
97     END PROCESS PROCESSO_COMBINACIONAL;
98 END ARC_MAQ_MOORE_REFRI;

```

Código 1: Modelagem da máquina de refrigerante

A arquitetura da máquina de refrigerantes é dividida em dois processos. No processo síncrono (linha 27) temos a atualização do estado da máquina a cada borda de subida do clock. No processo combinacional, temos a definição do próximo estado da máquina de acordo com a entrada A e o estado atual da máquina, replicando o comportamento definido na tabela 1. Além disso, temos a ativação das saídas nos respectivos estados informados na tabela 1. Na linha 13 do código há a instrução `USE WORK.type_estado.ALL`; o tipo estado foi definido no arquivo `type_estado.vhd`, apresentado a seguir:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  package type_estado is
5  TYPE ESTADO IS (INIT, VLR_25, VLR_50, VLR_75, VLR_100, VLR_125,
DEVOLVE_75, DEVOLVE_50, DEVOLVE_25);
6  end package type_estado;

```

Código 2: Definição do tipo customizado ESTADO

O tipo de dado estado é uma simples lista enumerada. Poderíamos utilizar a representação binária definida na tabela 1 para representar os estados, mas o uso da lista enumerada auxilia na escrita e na visualização do código. Além disso, na entidade MAQ_MOORE_REFRI definida na linha 12 do código 1, foi adicionado uma saída do tipo estado. Embora não possua significado físico, mais a frente será possível ver que, com essa saída, podemos representar o estado da máquina na simulação do testbench, facilitando muito na visualização dos resultados. Segue o código do testbench:

```

0  -- Experimento 07 - TESTBENCH
1  -- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112
2  -- Turma 08
3  -- Data: 25/01/2025
4
5  -- Testbench - Tempo de simulação: ?
6
7  LIBRARY IEEE;
8  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
9  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
10 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
11 USE WORK.type_estado.ALL;
12
13 ENTITY TESTBENCH_E07_MAQ_REFRI IS
14 END TESTBENCH_E07_MAQ_REFRI;
15
16 ARCHITECTURE ARC_TESTBENCH_E07_MAQ_REFRI OF TESTBENCH_E07_MAQ_REFRI IS
17 COMPONENT MAQ_MOORE_REFRI IS
18     PORT (
19         CLK          : IN  STD_LOGIC;
20         A             : IN  STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
21         L, D50, D25 : OUT STD_LOGIC;
22         CURRENT_STATE : OUT ESTADO
23     );
24 END COMPONENT;
25
26 SIGNAL CLK_TB: STD_LOGIC := '0';
27 SIGNAL A_TB: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
28 SIGNAL L_TB, D50_TB, D25_TB: STD_LOGIC;
29 SIGNAL CURRENT_STATE_TB: ESTADO;
30
31 BEGIN
32     DUT: MAQ_MOORE_REFRI PORT MAP (CLK_TB, A_TB, L_TB, D50_TB,
33     D25_TB, CURRENT_STATE_TB);
34     CLK_TB <= NOT CLK_TB AFTER 5 NS;
35     PROCESS
36     BEGIN
37         REPORT "INICIANDO TESTE..." SEVERITY NOTE;
38         -- CENARIO 1: INIT -> VLR_25 -> DEVOLVE_25 -> INIT
39         --A:          01          11          XX
40         A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
41         A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
42         A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
43         -- CENARIO 2: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> DEVOLVE_50 -> INIT
44         --A:          01          01          11          XX
45         A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
46         A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
47         A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
48         A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
49         -- CENARIO 3: INIT -> VLR_50 -> DEVOLVE_50 -> INIT
50         --A:          10          11          XX
51         A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
52         A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
53         A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```



```


53 -- CENARIO 4: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
54 --A:          01          01          01          11          XX
55     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
56     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
57     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
58     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
59     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
60 -- CENARIO 5: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
61 --A:          01          10          11          XX
62     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
63     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
64     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
65     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
66 -- CENARIO 6: INIT -> VLR_50 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
67 --A:          10          01          11          XX
68     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
69     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
70     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
71     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
72 -- CENARIO 7: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_100 -> INIT
73 --A:          01          01          01          01          XX
74     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
75     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
76     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
77     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
78     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
79 -- CENARIO 8: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_100 -> INIT
80 --A:          01          01          10          XX
81     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
82     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
83     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
84     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
85 -- CENARIO 9: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> VLR_100 -> INIT
86 --A:          01          10          01          XX
87     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
88     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
89     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
90     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
91 -- CENARIO 10: INIT -> VLR_50 -> VLR_100 -> INIT
92 --A:          10          10          XX
93     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
94     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
95     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
96 -- CENARIO 11: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
97 --A:          01          01          01          10          XX
98     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
99     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
100    A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
101    A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
102    A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
103 -- CENARIO 12: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
104 --A:          01          10          10          XX
105    A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
106    A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
107    A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
108    A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
109 -- CENARIO 13: INIT -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
110 --A:          10          01          10          XX
111    A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
112    A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
113    A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
114    A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 3: Testbench para a máquina de refrigerante

Como mencionado anteriormente, o uso da variável de saída `CURRENT_STATE`, presente na linha 22 do código 3, junto com sua atribuição ao sinal `CURRENT_STATE_TB` na linha 29 do mesmo código nos permite facilmente visualizar em qual estado a máquina se encontra no diagrama de ondas do Modelsim. Visualizando agora cenário a cenário, temos os seguintes resultados:

 Código 4: Código do primeiro cenário de teste realizado



10

Na primeira borda de subida de clock com a entrada 01 (moeda de 25 centavos) a máquina sai do estado INIT para o estado VLR_25; em seguida na próxima borda de subida de clock com a entrada 11 (cancelamento da compra) a máquina passa para o estado DEVOLVE_25 e ativa a saída D25. Por fim, a máquina retorna ao estado INIT.

```

42 -- CENARIO 2: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> DEVOLVE_50 -> INIT
43 --A:          01      01      11      XX
44      A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
45      A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
46      A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
47      A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 5:Código do segundo cenário de teste realizado

 


Figura 4:Resultado do segundo cenário de teste

A máquina passa por duas bordas de subida de clock com a entrada 01 (moeda de 25 centavos), transitando pelos estados VLR_25 e VLR_50. Em seguida é solicitada a devolução, o que faz a máquina ir para o estado DEVOLVE_50, o que simultaneamente ativa a saída D50. Por fim a máquina volta para o estado INIT.

```

48 -- CENARIO 3: INIT -> VLR_50 -> DEVOLVE_50 -> INIT
49 --A:          10      11      XX
50      A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
51      A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
52      A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 6:Código do terceiro cenário de teste realizado

 


Figura 5:Resultado do terceiro cenário de teste

Após a inserção de uma moeda de 50 centavos (entrada 10), é solicitada a devolução, fazendo com que a máquina transite pelos estados VLR_50 e DEVOLVE_50, antes de voltar a INIT. No estado DEVOLVE_50 a saída D50 é ativada.

```

53 -- CENÁRIO 4: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
54 --A:          01          01          01          11          XX
55     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
56     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
57     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
58     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
59     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
60 -- CENÁRIO 5: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
61 --A:          01          10          11          XX
62     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
63     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
64     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
65     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
66 -- CENÁRIO 6: INIT -> VLR_50 -> VLR_75 -> DEVOLVE_75 -> INIT
67 --A:          10          01          11          XX
68     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
69     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
70     A_TB <= "11"; WAIT FOR 10 NS;
71     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 7: Código do quarto, quinto e sexto cenário de teste realizado

 


Figura 6: Resultado do quarto cenário de teste

 


Figura 7: Resultado do quinto cenário de teste

 


Figura 8: Resultado do sexto cenário de teste

O quarto, quinto e sexto cenário de teste envolve as possíveis permutações para que a máquina chegue ao estado VLR_75, seguido de um pedido de devolução. Ao chegar ao estado DEVOLVE_75, as saídas D50 e D25 são ativadas.

```

72 -- CENÁRIO 7: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_100 -> INIT
73 --A:          01          01          01          01          XX
74     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
75     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
76     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
77     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
78     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
79 -- CENÁRIO 8: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_100 -> INIT
80 --A:          01          01          10          XX
81     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
82     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
83     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
84     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
85 -- CENÁRIO 9: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> VLR_100 -> INIT
86 --A:          01          10          01          XX
87     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
88     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
89     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
90     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
91 -- CENÁRIO 10: INIT -> VLR_50 -> VLR_100 -> INIT
92 --A:          10          10          XX
93     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
94     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
95     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 8:Código do sétimo, oitavo, nono e décimo cenário de teste realizado

 


Figura 9:Resultado do sétimo cenário de teste

 


Figura 10:Resultado do oitavo cenário de teste

 


Figura 11:Resultado do nono cenário de teste

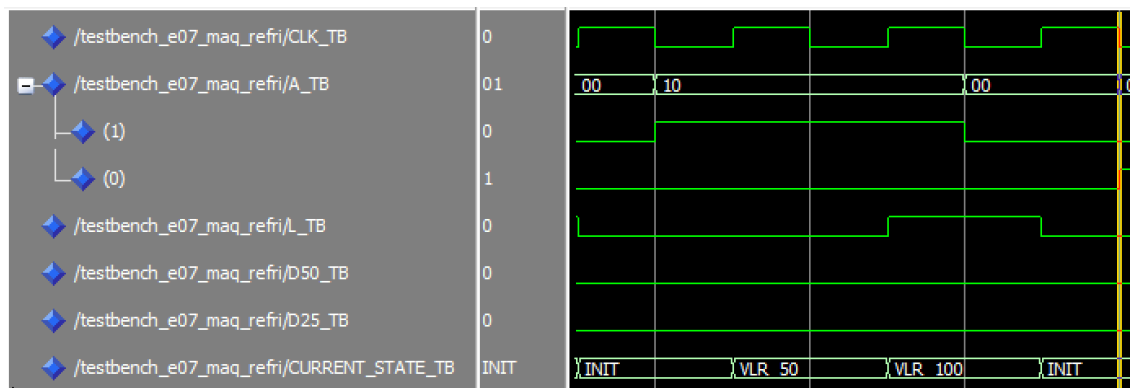


Figura 12:Resultado do décimo cenário de teste

Os cenários 7 a 10 representam 4 possíveis maneiras de chegar ao estado VLR_100. Evidencia-se que, ao chegar ao estado VLR_100, apenas a saída L é ativada.

```

96 -- CENÁRIO 11: INIT -> VLR_25 -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
97 --A:          01      01      01      10      XX
98      A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
99      A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
100     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
101     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
102     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
103 -- CENÁRIO 12: INIT -> VLR_25 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
104 --A:          01      10      10      XX
105     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
106     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
107     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
108     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
109 -- CENÁRIO 13: INIT -> VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_125 -> INIT
110 --A:          10      01      10      XX
111     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
112     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
113     A_TB <= "10"; WAIT FOR 10 NS;
114     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Código 9:Código do décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro cenário de teste realizado

 


Figura 13:Resultado do décimo primeiro cenário de teste

 


Figura 14:Resultado do décimo segundo cenário de teste

 


Figura 15:Resultado do décimo terceiro cenário de teste

Os cenários 11,12 e 13 envolvem diferentes percursos para chegar ao estado VLR_125. Neste estado, as saídas L e D25 são ativadas.

```

115 -- CENARIO 14: INIT -> INIT -> VLR_25 -> VLR_25 -> VLR_50 ->
116 --           00   01   00   01   00
117 --           VLR_50 -> VLR_75 -> VLR_75 -> VLR_100 -> INIT
118 --           01   00   01   00
119     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
120     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
121     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
122     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
123     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
124     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
125     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;
126     A_TB <= "01"; WAIT FOR 10 NS;
127     A_TB <= "00"; WAIT FOR 10 NS;

```

Figura 16:Código do décimo quarto cenário de teste realizado

 


Figura 17:Resultado do décimo quarto cenário de teste

O último teste realizado visou avaliar o comportamento da máquina nos casos de inatividade do usuário (entrada 00). Podemos ver que nestes casos, o aparentemente estado se manteve; na prática o que ocorre é uma transição para o mesmo estado.